

Versão 3


Filtros Ativos

Roteiro para projeto.

Prof.

Claudio

Barbato

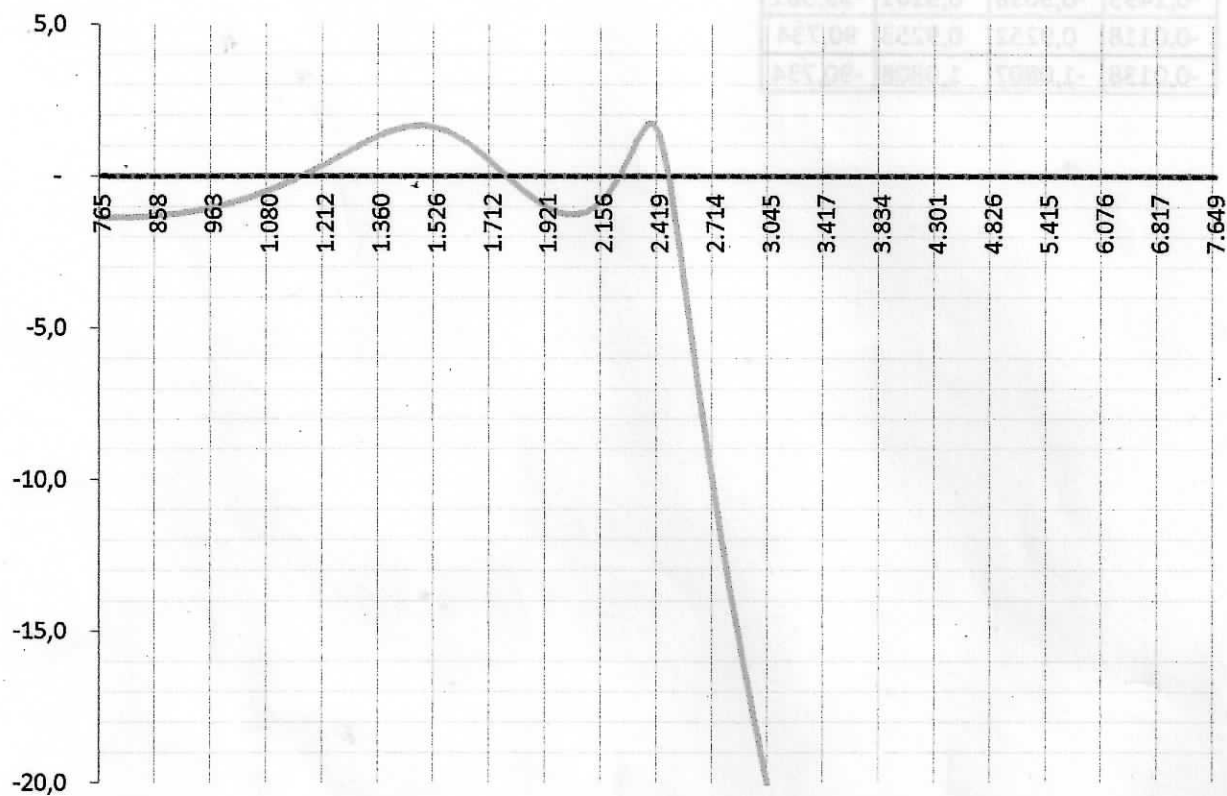

Bibliografia:

Analog Filters, Kendall L. Su

Third printing. 2.000

621 381 532,4


5938a

Índice

Estruturas de Sallen-Key	3
Projeto de Filtros Ativos de 2º Ordem (sem o uso dos polinômios normalizados)	6
1. Projeto sem controle do Ganho	7
Exemplo Passa Baixa	8
Exemplo Passa Alta	9
Exemplo Passa Faixa	10
2. Projeto com controle do Ganho	11
Passa Baixa e Exemplo	12
Passa Alta e Exemplo	14
Passa Faixa e Exemplo	16
Projeto de Filtros Ativos de Qualquer Ordem (com o uso dos polinômios normalizados)	18
Conversão dos Polinômios para Filtros P.B em Polinômios para Filtros P.A e P.F	19
1. Projeto sem controle do Ganho	21
Ex.: Filtro P.B $f_c = 200 \text{ Hz}$ Butterworth 4º Ordem	22
Ex.: Filtro P.B " " Chebyshev " "	24
Ex.: " P.F $f_{c1} = 900 \text{ Hz}$, $f_{c2} = 1.100 \text{ Hz}$ Butt., 2º Ord.	26
Ex.: " " " " Cheb., 2º "	29
Ex.: " " " " Butt., 4º Ord.	30
Ex.: " " " " Cheb. 4º ord.	33
Ex.: " P.B $f_c = 500 \text{ Hz}$ Butter. 5º Ordem	38
Ex.: " " " " Cheb. " "	39
Ex.: " P.A " " Butter. 5º "	40
Ex.: " P.A " " Cheb. " "	41
2. Projeto com controle do Ganho	42
Ex.: Filtro P.B $f_c = 2.500 \text{ Hz}$ Cheb. 5º Ord. 3dB	43
Ex.: " P.F $f_{c1} = 1.600$, $f_{c2} = 1.900$, $G = 5, 7$, Cheb, 6º Or., 3dB	46
Tabela com circuitos	52
Tabela com circuitos	53
Polinômios Butterworth e Chebyshev (P.B)	54/55

Passa Baixa
Sallen-key
2º Ordem

3

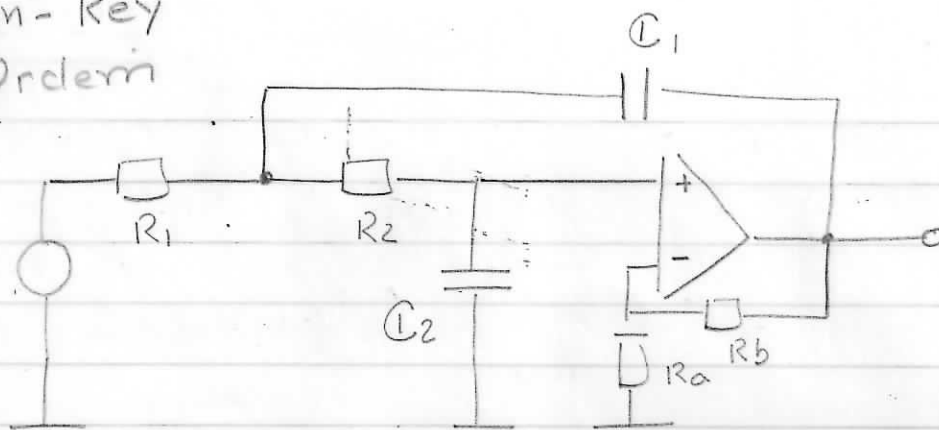

Passa Baixa
Sallen-key

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mu}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_2} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

onde $\mu = \frac{1 + R_b}{R_a}$

$$H(s) = \frac{G \omega_0^2}{s^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s + \omega_0^2}$$


onde $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_2}}$$

$$G = \mu$$

Passa Alta
Sallen-Key
2º Ordem

4

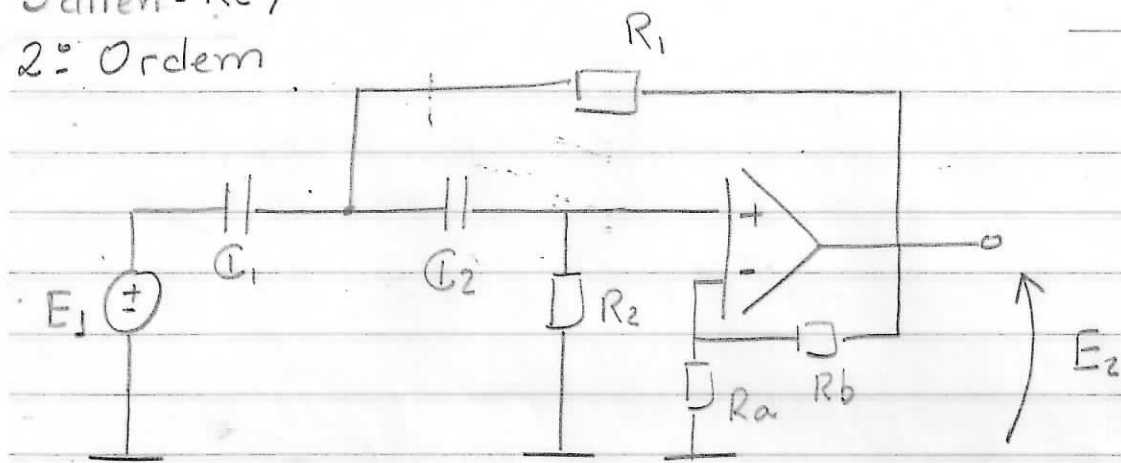

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mu s^2}{s^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_1 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$H(s)_{HP} = \frac{G s^2}{s^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s + \omega_0^2}$$

onde $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$


$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_1 C_1}}$$

$$G = \mu$$

$$\mu = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

Passa Faixa
Sallen-Key
2º Ordem

5

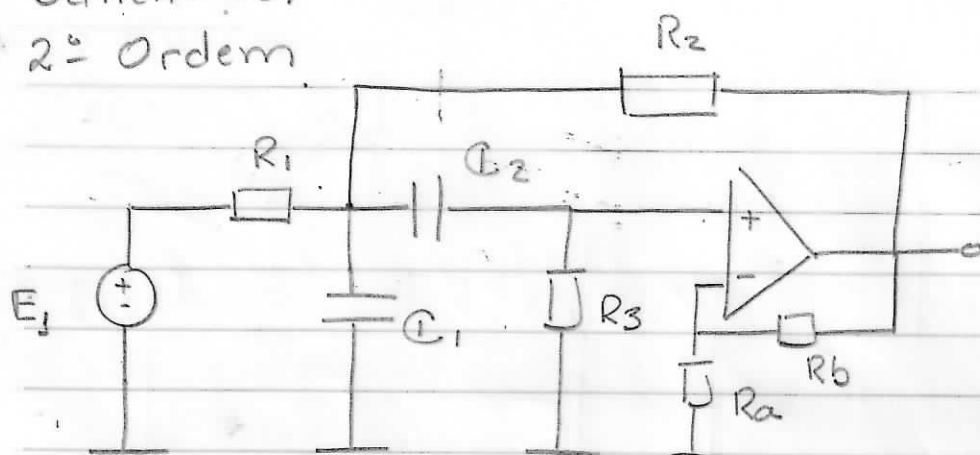

$$\frac{\mu \omega_0}{R_1 C_1} \frac{G \omega_0}{Q}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mu}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_1} \right) s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}}$$

$$H(s)_{BP} = \frac{G \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s}{s^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s + \omega_0^2}$$

onde $\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}}$

$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_1}}$$

$$G = \frac{\mu}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_1}}$$

$$\mu = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

Projeto de Filtros

Ativos

de 2º Ordem

(sem o uso dos

polinômios normalizados de Butterworth e Chebyshev)

Projeto sem
controle
do
fundo

Roteiro para Projeto: Passa Baixa

Fazendo $C_1 = C_2 = 1$ e $R_1 = R_2 = R$ temos:

$$\omega_0 = \frac{1}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{1}{\omega_0}$$

$$Q = \frac{1}{3-\mu} \quad \rightarrow \quad \mu = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 3 - \frac{1}{Q} \quad \therefore \frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q}$$

$$G = \mu$$

Exemplo:

Projete um filtro P. Baixa de 2ª Ordem com $f_0 = 500 \text{ Hz}$ e $Q = 0,7$.

$$C_1 = C_2 = 1 \quad R = \frac{1}{\omega_0} = 1 \text{ p/} \omega_0 = 1 \text{ r/s}$$

$$R_1 = R_2 = R$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{0,7} = \frac{10}{17,5} \text{ k}\Omega$$

Deslocamento de frequência e de impedâncias:


$$\omega_0 = 1 \xrightarrow{\times \text{kf}} \omega_0 = 2\pi 500$$

$$C_s = 1 \xrightarrow{\times \frac{1}{\text{kf}}} \frac{1}{\text{kf}} \xrightarrow{\times \frac{1}{\text{kf}}} > 10 \text{ nF}$$

$$R_s = 1 \xrightarrow{\times \text{k}\Omega} 31.831 \Omega$$

$$G = 1,57$$

$$G = 3,93 \text{ dBs}$$

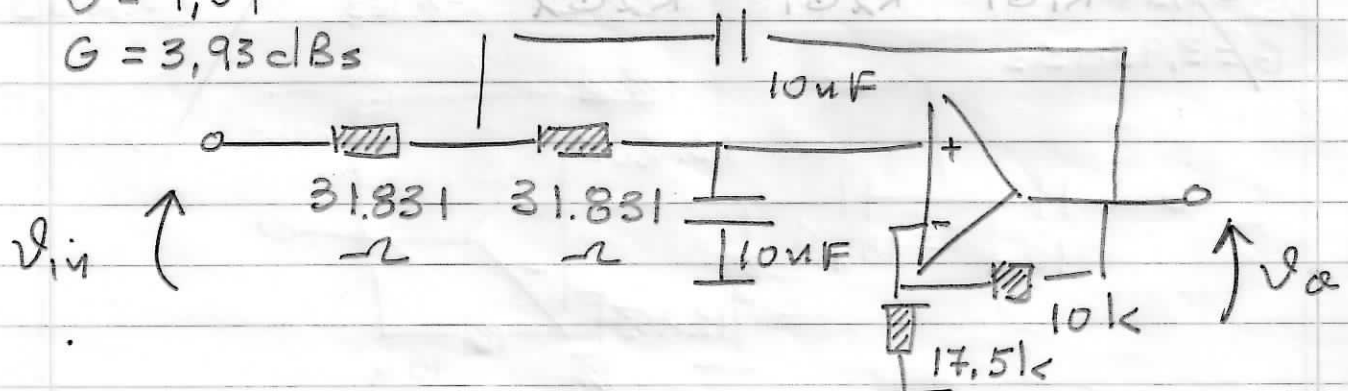

Roteiro para Projeto: Passa Alta
Da mesma forma que para P. Baixa

Fazemos $C_1 = C_2 = 1$ e $R_1 = R_2 = R$ e temos:

$$\omega_0 = \frac{1}{R} \longrightarrow R = \frac{1}{\omega_0} \longrightarrow R|_{\omega_0=1} = 1$$

$$Q = \frac{1}{3-\mu} \longrightarrow \mu = 3 - \frac{1}{Q} = 1 + \frac{R_b}{R_a} \longrightarrow \frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q}$$


$$G = \mu$$

Exemplo: Projete um P. Alta de
2ª Ordem com $f_0 = 1.200 \text{ Hz}$ e
 $Q = 0,7$.

$$\begin{array}{l|l} C_1 = C_2 = 1 & \longrightarrow R|_{\omega_0=1} = 1 \\ R_1 = R_2 = R & \frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = \frac{10}{17,5} \end{array}$$

Deslocamentos de Frequências e de
impedâncias:
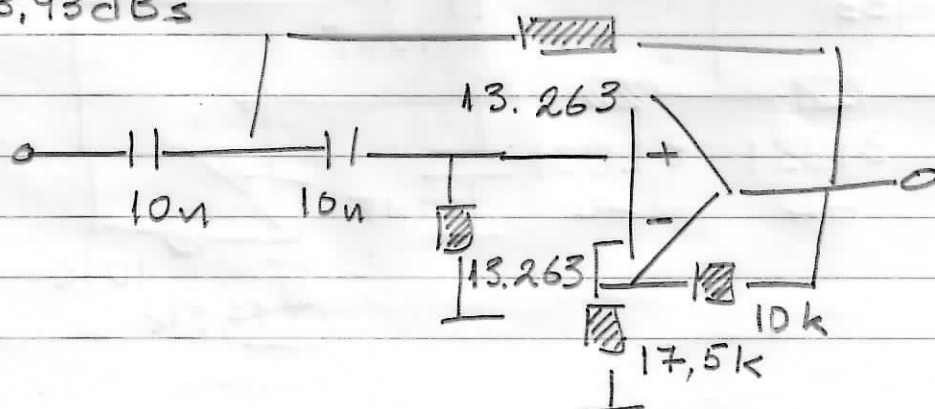
$$\begin{array}{l} \omega_0 = 1 \xrightarrow{\times kf} 2\pi \cdot 1.200 \\ C_s = 1 \xrightarrow{\times \frac{1}{kf}} \xrightarrow{\times \frac{1}{kz}} 10n \\ G = 1,57 \quad R_s = 1 \xrightarrow{\times kz} 13.263 \\ G = 3,93 \text{ dBs} \end{array}$$



Roteiro para Projeto

Passa Faixa

Fazemos $C_1 = C_2 = 1$ e $R_1 = R_2 = R_3 = R$ e temos:

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{R} \rightarrow R = \frac{\sqrt{2}}{\omega_0} \rightarrow R \Big|_{\omega_0=1} = \sqrt{2}$$

$$Q = \frac{\sqrt{2}}{4-\mu} \rightarrow \mu = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q} \rightarrow \frac{R_b}{R_a} = 3 - \frac{\sqrt{2}}{Q}$$

$$G = \frac{\mu}{4-\mu}$$

Exemplo: Projeto um Filtro Passa Faixa de 2ª Ordem com $f_{c1} = 1.500 \text{ Hz}$ e $f_{c2} = 1.800 \text{ Hz}$.

$$f_0 = \sqrt{f_{c1} \cdot f_{c2}} = 1.643,17$$

$$B = f_{c2} - f_{c1} = 300$$

$$Q = f_0 / B = 5,477$$

$$C_1 = C_2 = 1$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$R = \frac{\sqrt{2}}{\omega_0} \rightarrow R \Big|_{\omega_0=1} = \sqrt{2}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 3 - \frac{\sqrt{2}}{Q} = \frac{27,418 \text{ k}}{10,00 \text{ k}}$$

Deslocamentos:

$$\omega_0 = 1 \times 1 \text{ k}$$

$$2\pi \cdot 1.643$$

$$C_s = 1 \times \frac{1}{1 \text{ k}}$$


$$R = \sqrt{2}$$

$$\times \frac{1}{1 \text{ k}}$$

$$\rightarrow 10 \text{ nF}$$

$$\rightarrow 13.699$$

$$\times 1 \text{ k}$$

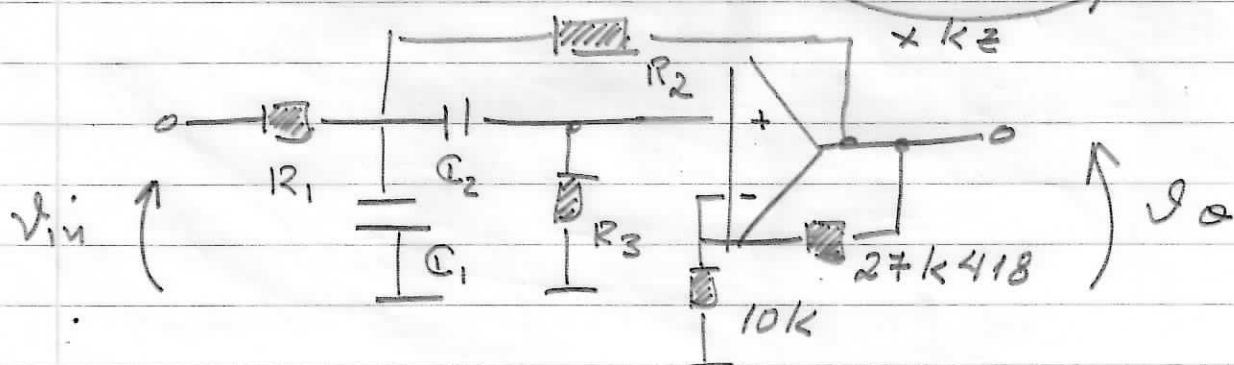

Projeto com
controle
do
ganho

Passa Baixa com controle de G .

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \quad G = \mu = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_2}} = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \sqrt{\frac{R_1 C_1}{R_2 C_2}}$$

$$\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_2} = 0$$

$$\frac{C_2}{C_1} = \mu - 1$$

$$C_2 = (\mu - 1) C_1$$

$$|Q|^2 = \left(\sqrt{\frac{R_1 C_1}{R_2 C_2}} \right)^2$$

$$Q^2 = \frac{R_1 C_1}{R_2 C_2} = \frac{R_1}{R_2 (\mu - 1)}$$

$$R_1 = Q^2 (\mu - 1) R_2$$

Então temos:

Definidos G , Q , f_0 , C_1 e R_2 calculamos:

$$1. \frac{R_b}{R_a} = G - 1$$

$$2. C_2 = (\mu - 1) C_1$$

$$3. R_1 = Q^2 (\mu - 1) R_2$$

$$4. \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \neq 1 !!$$

Exemplo:

Projetar um P.Baixa com as seguintes características:

2ª Ordem

$$f_0 = 1.000$$

$$G = 11$$

$$Q = 0,7$$

Fazemos $C_1 = 1$ e $R_2 = 1$

$$\frac{R_b}{R_a} = G - 1 = 10 = \frac{100k}{10k}$$


$$C_2 = (\mu - 1) C_1 = 10$$

$$R_1 = Q^2 (\mu - 1) R_2 = 4,9$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{1 \times 10 \times 14,9}} = \frac{1}{7} = 0,1428$$

Deslocamentos:
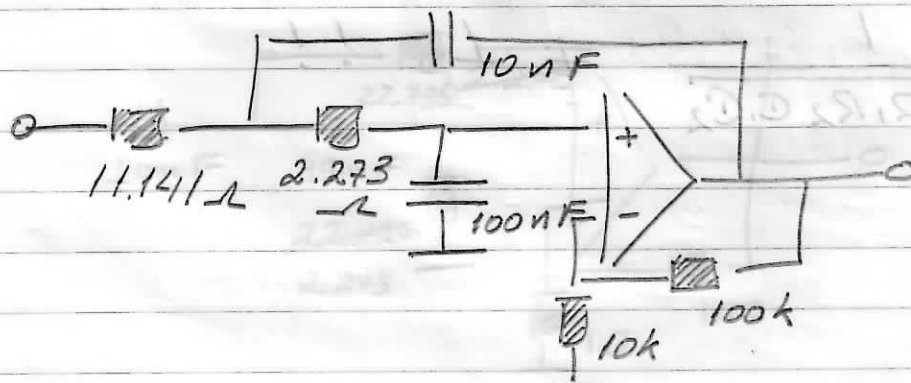
$$\begin{array}{lcl} \omega_0 = 0,1428 & \xrightarrow{\times kf} & 2\pi \cdot 1.000 \\ C = 1 & & 10n \\ C = 10 & \xrightarrow{\times \frac{1}{kf}} & 100n \\ R_1 = 4,9 & \xrightarrow{\times \frac{1}{kz}} & 11.141 \Omega \\ R_2 = 1 & \xrightarrow{\times kz} & 2.273 \Omega \end{array}$$



Passa Alta com controle de G

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad G = \mu = \frac{1 + R_b}{R_a}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_1 C_1}} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{\frac{1}{R_2 C_2}} = \sqrt{\frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}}$$

$$\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_1 C_1} = 0 \quad (Q)^2 = \left(\sqrt{\frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}} \right)^2$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \mu - 1$$

$$Q^2 = \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}$$

$$R_1 = (\mu - 1) R_2$$

$$C_2 = Q^2 (\mu - 1) C_1$$

Resumindo temos:

$$\frac{R_b}{R_a} = G - 1$$

$$C_2 = Q^2 (\mu - 1) C_1$$

$$R_1 = (\mu - 1) R_2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \neq 1 !!!$$

Exemplo:

Projete um Filtro P. Alta com as seguintes características:

$2 =$ Ordem

$f = 1.000$

$G = 11$

$Q = 0,7$

Fazemos $C_1 = 1$ e $R_2 = 1$

$$R_b = 11 - 1 = 10 = \frac{100k}{10k}$$

$$C_2 = Q^2(\mu - 1) C_1 = 4,9$$


$$R_1 = (\mu - 1) R_2 = 10$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{1 \times 1 \times 4,9 \times 10}} = \frac{1}{7} = 0,1428$$

Deslocamentos:

$$\begin{array}{lcl} \omega_0 = 0,1428 & \xrightarrow{\times kf} & 2\pi 1.000 \\ C = 1 & \xrightarrow{\times \frac{1}{kf}} & 10nF \\ C = 4,9 & \xrightarrow{\times \frac{1}{kf}} & 49nF \end{array}$$
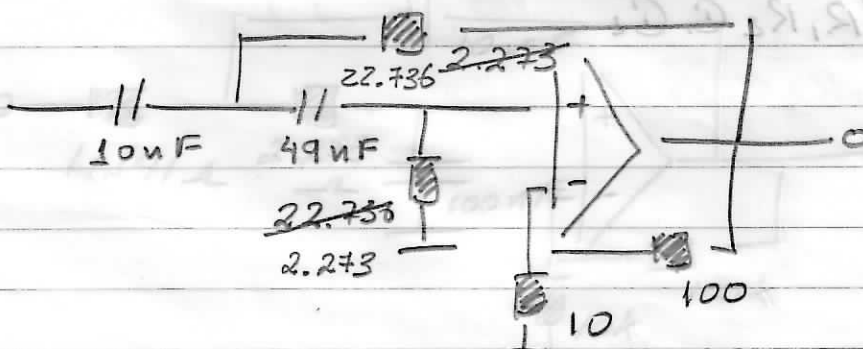
$$\begin{array}{lcl} R_2 = 1 & \xrightarrow{\quad} & 2.273 \\ R_1 = 10 & \xrightarrow{\quad} & 22.736 \end{array}$$



Passa Faixa com controle de G.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}} \quad \mu = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_1}} = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}}$$

$$G = \frac{\mu}{R_1 C_1} = \sqrt{\frac{(R_1 + R_2) R_1 C_1}{C_2 R_2 R_3}}$$

$$\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_1} = 0 \quad \rightarrow G = \mu$$

$$\downarrow \quad a C_2 = a C_1$$

$$\frac{1}{R_3 a C_1} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_1} = 0$$

$$R_3 = \left(\frac{a+1}{a} \right) \times \left(\frac{1}{\mu-1} \right) \times R_2$$

$$R_1 = \frac{-R_2 \pm \sqrt{R_2^2 + 4aQ^2 R_2 R_3}}{2}$$

Resumindo temos:

$$a = \frac{C_2}{C_1}$$

$$R_3 = \left(\frac{a+1}{a} \right) \left(\frac{1}{\mu-1} \right) R_2$$

$$\mu = 1 + \frac{R_b}{R_a} = G$$

$$\frac{R_b}{R_a} = G - 1$$

$$R_1 = \frac{-R_2 \pm \sqrt{R_2^2 + 4aQ^2 R_2 R_3}}{2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}} \neq 0!!$$

Exemplo:

Projete um filtro P. Faixa com as seguintes características:

$$G = 10$$

$$f_{c1} = 1.500 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = 1.800 \text{ Hz}$$

$$f_0 = \sqrt{f_{c1} f_{c2}} = 1.643$$

$$B = f_{c2} - f_{c1} = 300$$

$$Q = f_0 / B = 5,477$$

$$\text{Fazemos } a = 0,22 = \frac{C_2}{C_1} \rightarrow \frac{2,2}{10}$$

e $R_2 = 1$ como " $\mu = G$ " teremos:
nestas condições

$$R_3 = \left(\frac{1+a}{a} \right) \left(\frac{1}{\mu-1} \right) R_2 = 0,616161$$

$$R_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 0,22 \times (5,477)^2 \times 1 \times 0,616161}}{2}$$

$$R_1 = 1,5776$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1,5776 + 1}{2,2 \times 10 \times 1,5776 \times 1 \times 0,616161}} = 0,34717$$

Deslocamentos

$$\frac{R_b}{R_a} = G \cdot 1 = 9$$

$$\omega_0 = 0,34717 \quad 2\pi \cdot 1.643$$

$$C = 10$$

$$C = 2,2$$

$$10 \mu\text{F} = 10 \mu\text{F}$$

$$2,2 \mu\text{F} = 2,2 \mu\text{F}$$

$$R_3 = 0,61 \quad R_1 = 1,5776$$


$$6161 \quad R_2 = 1$$

$$R_2 = 3363$$

$$R_1 = 5305$$

$$R_3 = 2072$$

$$20721$$

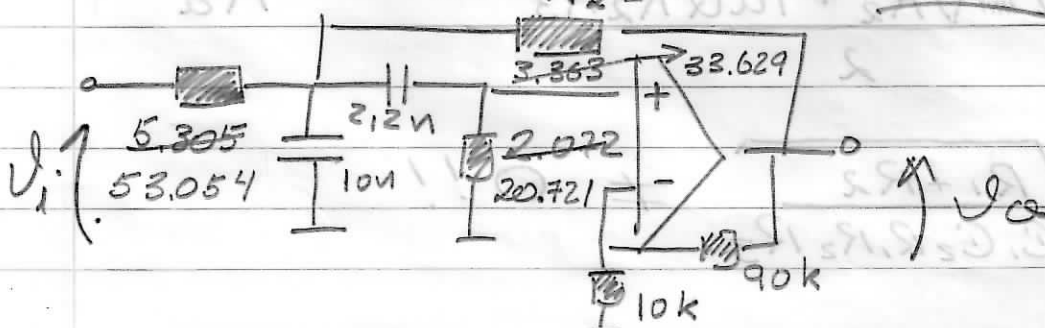

Projeto de Filtros

Ativos

(com o uso dos polinômios normalizados de Butterworth e chebyshev)

Filtros Ativos

Com a utilização dos polinômios de Butterworth ou Chebyshev e dos circuitos de Sallen-Key.

1. P. Baixa $\rightarrow$ utiliza-se diretamente os coeficientes dos polinômios:

$$\frac{1}{(s^2 + bs + c)} \rightarrow \omega_0^2 = c$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = b$$

2. P. Alta $\rightarrow$ faz-se $s = \frac{1}{s}$ e temos

$$\text{mas } \frac{1}{\frac{1}{s^2} + \frac{b}{s} + c} = \frac{s^2/c}{(s^2 + \frac{b}{c}s + \frac{1}{c})}$$

$$\left. \begin{aligned} \omega_0^2 &= 1/c \\ \frac{\omega_0}{Q} &= b/c \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} * \\ \text{ver} \\ \text{pag.} \\ 40 \end{array}$$

3. P. Faixa $\rightarrow$ faz-se $s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$

$$\frac{1}{(s^2 + bs + c)} = \frac{1}{(s - \Delta_1)(s - \Delta_2)} =$$

$$\left(\frac{s^2 + \omega_0^2 - \Delta_1}{Bs} \right) \left(\frac{s^2 + \omega_0^2 - \Delta_2}{Bs} \right)$$

e teremos:

$$\underbrace{\left(\frac{BS}{s^2 - \Lambda_1 B s + \omega_0^2} \right)}_A \underbrace{\left(\frac{BS}{s^2 - \Lambda_2 B s + \omega_0^2} \right)}_B$$

onde $\Lambda_{1,2}$ são complexos conjugados. Resolvendo agora A e B teremos:

$$s^2 - \Lambda_1 B s + \omega_0^2 \begin{matrix} \nearrow \Lambda_3 \\ \rightarrow \Lambda_4 \end{matrix}$$

$$s^2 - \Lambda_2 B s + \omega_0^2 \begin{matrix} \nearrow \Lambda_5 \\ \rightarrow \Lambda_6 \end{matrix}$$

onde Λ_3 é o complexo conjugado de Λ_5 e Λ_4 de Λ_6 (ver ~~último~~ exercício resolvido), e teremos então: $\rightarrow$ pag 30 a 34

$$\underbrace{\frac{BS}{(s - \Lambda_3)(s - \Lambda_5)}}_{1} \times \underbrace{\frac{BS}{(s - \Lambda_4)(s - \Lambda_6)}}_{2}$$

multiplicando (1) e (2) e (3) e (4) teremos como resultado polinômios de 2º grau com a, b e c reais: $\frac{BS}{s^2 + b_1 s + c_1} \times \frac{BS}{s^2 + b_2 s + c_2}$, que são facilmente realizáveis pelos circuitos de Sallen-Key.

Projetos sem
o controle
do
ganhos

Exemplos:

1. Passa Baixa $f_c = 200 \text{ Hz}$ 4º Ordem.
 1.1 Butterworth

$$\underbrace{(s^2 + 0.765367s + 1)}_A \underbrace{(s^2 + 1.847759s + 1)}_B$$

$$A) \omega_0 = 1, \frac{\omega_0}{Q} = 0.765367 = \frac{1}{Q}$$

$$\left. \begin{array}{l} C_1 = C_2 = 1 \text{ F} \\ R_1 = R_2 = R \end{array} \right\} \text{temos que } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\Rightarrow R = 1 \Omega, \text{ e que } \mu = 3 - \frac{1}{Q} = 2.235$$

$$\mu = 1 + \frac{R_b}{R_a}, \frac{R_b}{R_a} = 1.235, R_b = 1.235 R_a$$

$$\Rightarrow R_a = 10 \text{ k} \rightarrow R_b = 12 \text{ k} 350 \Omega *$$

$$f_c = 200 \text{ Hz} \rightarrow \omega_c = 1.256 \text{ rad/s}$$

Todos os polinômios estão normalizados
 com $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$ então:

$$\begin{array}{ccc} \omega_c = 1 & \xrightarrow[kf]{1.256} & \omega_c = 1.256 \\ C = 1 & & C = 795 \mu\text{F} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} C = 795 \mu\text{F} & \xrightarrow[kz]{7.957} & C = 100 \text{ n} \\ R = 1 & & R = 7.957 \Omega \end{array} *$$

$$B) \omega_0 = 1, \frac{\omega_0}{Q} = 1,847759 = \frac{1}{Q}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow \omega_0 = 1, C = 1F, R = 1\Omega$$

$$\mu = 3 - \frac{1}{Q} = 1,1522 = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 0,1522 \rightarrow R_a = 6,568 R_b$$

$$R_a = 65.680, R_b = 10k\Omega \quad *$$

$$f_c = 200 \text{ Hz} \rightarrow \omega_c = 1.257 \text{ rad/s}$$

$$\begin{array}{ccc} \omega_0 = 1 & \xrightarrow{k_f} & \omega_0 = 1.257 \\ C = 1 & \xrightarrow{1.257} & C = 795 \mu F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} C = 795 \mu F & \xrightarrow{k_z} & C = 100nF \\ R = 1 & \xrightarrow{7.955} & R = 7.955 \Omega \end{array} \quad *$$

Estagio 1

$$R = 4k7 + 3k3 \Omega$$

$$C = 100n F$$

$$R_a = 10k \Omega$$

$$R_b = 12k + 330 \Omega$$


Estagio 2

$$4k7 + 3k3 \Omega$$

$$100n F$$

$$62k + 3k3 \Omega$$

$$10k \Omega$$

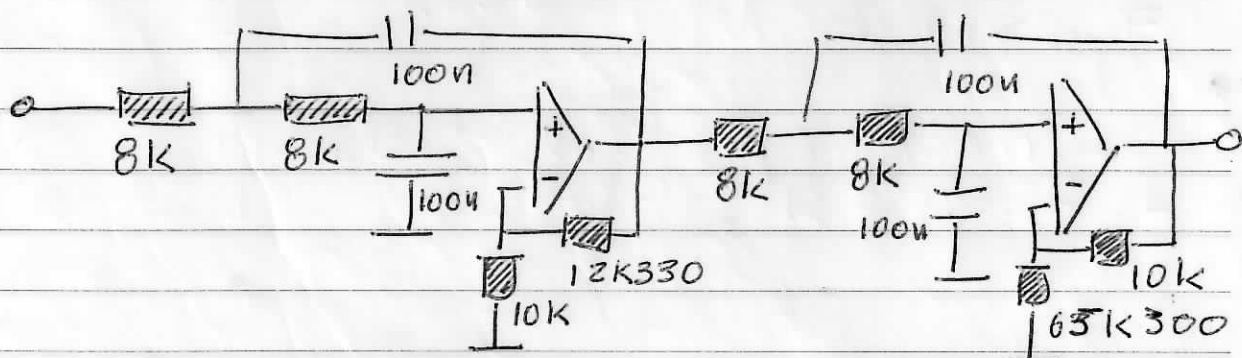

1.2 Chebyshev

$$(s^2 + 0,209775s + 0,928675) \times \rightarrow A$$

$$(s^2 + 0,506440s + 0,221568) \rightarrow B$$

$$A) \omega_0 = \frac{1}{RC} = \sqrt{0,928675} = 0,9637$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,209775 \rightarrow Q = 4,5938$$

$$\frac{1}{RC} = 0,9637 \rightarrow C = 1F, R = 1,038$$

$$\mu = 3 - \frac{1}{Q} = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 2,782$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 1,782 \rightarrow R_a = 10k \quad *$$

$$R_b = 17,82k \quad *$$

Polinomio normalizado p/ $\omega_c = 1$

Deslocando ω_c para $2\pi f = 1.256,64$

temos $k_f = 1.256,64 \rightarrow$

$$\omega_c = 1 \xrightarrow{k_f} \omega_c = 1.256,64$$

$$C = 1 \xrightarrow{1.256,4} C = 795,8 \mu F$$

$$C = 795,8 \mu \xrightarrow{1k} C = 100nF \quad *$$

$$R = 1,038 \xrightarrow{7.957} R = 8.260 \Omega \quad *$$

$$B) \omega_0 = \sqrt{0,221568} = 0,47071 = \frac{1}{RC}$$

$$C = 1F, R = 2,1244 \Omega$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,506440 \rightarrow Q = 0,92944$$

$$\mu = 3 - \frac{1}{Q} = 1.9241 = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 0.9241 \rightarrow R_a = 10k \Omega \quad *$$

$$R_b = 9.241 \Omega \quad *$$

$$\omega_c = 1 \xrightarrow{kf} \omega_c = 1.256,63$$

$$C = 1 \rightarrow C = 795,8 \mu F$$

$$C = 795,8 \mu F \xrightarrow{kz} 100 nF \quad *$$

$$R = 2,1244 \xrightarrow{7.958} R = 16.905 \Omega \quad *$$

Estagio 1

Estagio 2

$$R = 8.260 \Omega$$

$$16.905 \Omega$$

$$C = 100 nF$$


$$100 nF$$

$$R_a = 10k \Omega$$

$$10k \Omega$$

$$R_b = 17k820 \Omega$$

$$9.241 \Omega$$

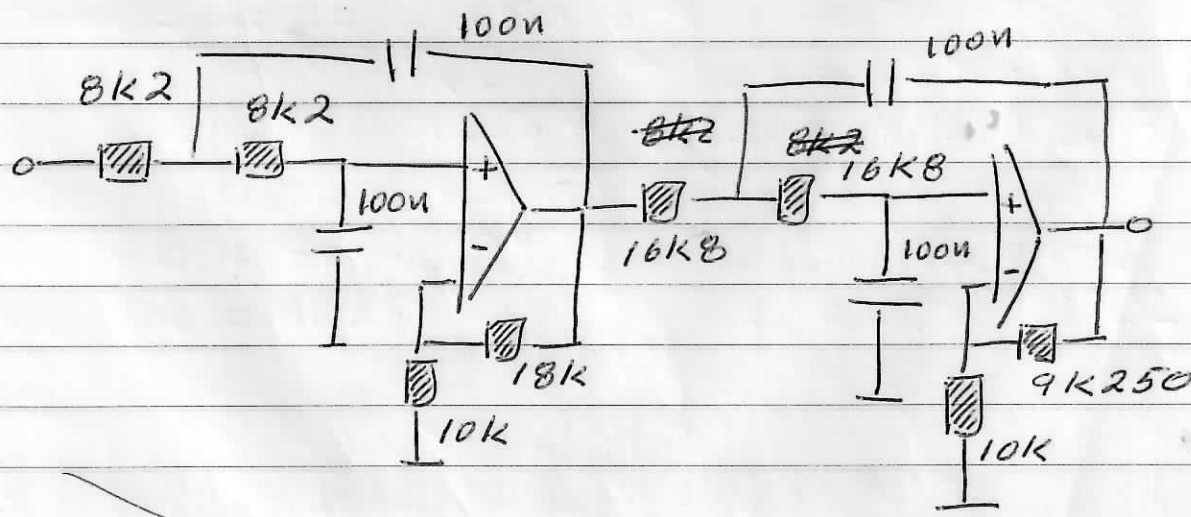

2. Passo Alta $f_c = 200 Hz$ 42 Ord

902 14602 14615

3. Filtro Passa Faixa : $f_{c1} = 900 \text{ Hz}$
(2º Ordem) $f_{c2} = 1.100 \text{ Hz}$

$$B = f_{c2} - f_{c1} = 200$$

$$f_0 = \sqrt{f_{c1} \times f_{c2}} = 995 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{995}{200} = 4,9749$$

$$p/ \omega_0 = 1, B = \frac{\omega_0}{Q} = 0,201$$

3.1 Butterworth 2º Ordem

$$\frac{1}{(s+1)} \rightarrow \frac{1}{(s-s_k)}, \quad s_k = -1$$

substituindo s por $\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$

$$\text{teremos } \frac{1}{\left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs} - s_k \right)}$$


$$\rightarrow \frac{Bs}{s^2 - s_k Bs + \omega_0^2} \quad \text{que para}$$

$s_k = -1, B = 0,201$ e $\omega_0 = 1$ temos:

$$\frac{0,201s}{(s^2 + 0,201s + 1)}$$

$(s^2 + 0,201s + 1)$ é o polinômio de Butterworth p/ filtro Passa Faixa de 2ª Ordem com $B = 0,201$ e $\omega_0 = 1$.

Circuito: Configuração Sallen-Key

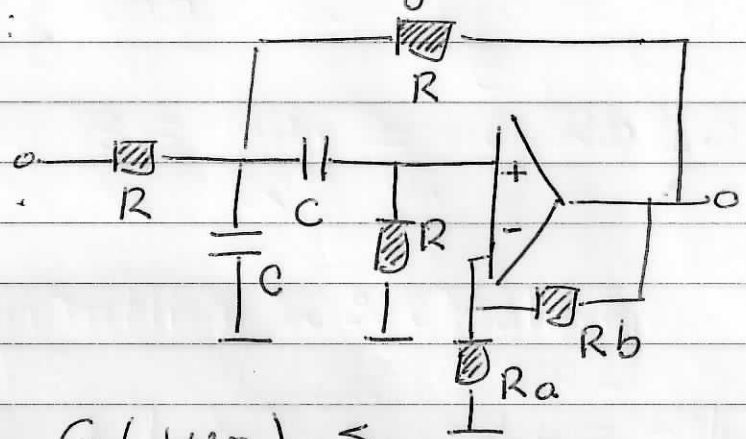

$$A_v(s) = \frac{G \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

$$G = \frac{\mu}{4 - \mu} \rightarrow$$

$$\mu = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

$$Q = \frac{\sqrt{2}}{4 - \mu}$$

$$\mu = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q}$$

$$(s^2 + 0,201s + 1)$$

$$\omega_0 = 1 = \frac{\sqrt{2}}{RC}, \quad C = 1, \quad R = \sqrt{2}$$

$$\mu = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q} \quad \text{como } \frac{\omega_0}{Q} = 0,201$$

$$Q = 4,975 \quad \rightarrow \quad K = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 3,716$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2,716 \quad \rightarrow \quad R_a = 10k \quad *$$

$$R_b = 27k160 \quad *$$


$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi 995 = 6.251 \text{ r/s}$$

$$\omega_0 = 1 \quad \xrightarrow{k_F} \quad 6.251 \quad 6.251$$

$$C = 1 \quad \rightarrow \quad 159,95 \mu F$$

$$C = 159,9 \mu F \quad \xrightarrow{k_2} \quad 10 nF \quad *$$
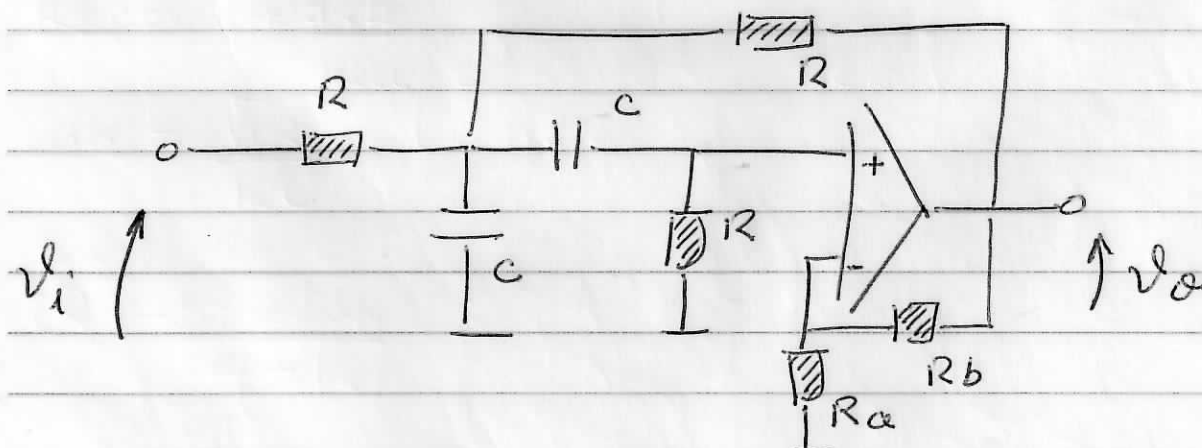
$$R = \sqrt{2} \quad \xrightarrow{15,995} \quad R = 22.621 \Omega \quad *$$



3.2 Passa Faixa 2ª Ordem (Chebyshev)

$$\frac{1}{s + 1.30756} \quad , \quad \text{fazendo } s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$$

$$\text{teremos } \frac{0.201s}{(s^2 + 0.26281s + 1)}$$

$$(s^2 + 0.26281s + 1)$$

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC} \rightarrow C = 1F \rightarrow R = \sqrt{2} \Omega$$


$$\frac{\omega_0}{Q} = 0.26281 \rightarrow Q = 3.805$$

$$\mu = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q} = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 3.628$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2.628 \rightarrow \begin{matrix} R_a = 10k \Omega * \\ R_b = 26.280 \Omega ** \end{matrix}$$

do item 3.1 temos que $k_f = 6.251$
 $k_z = 15.995$

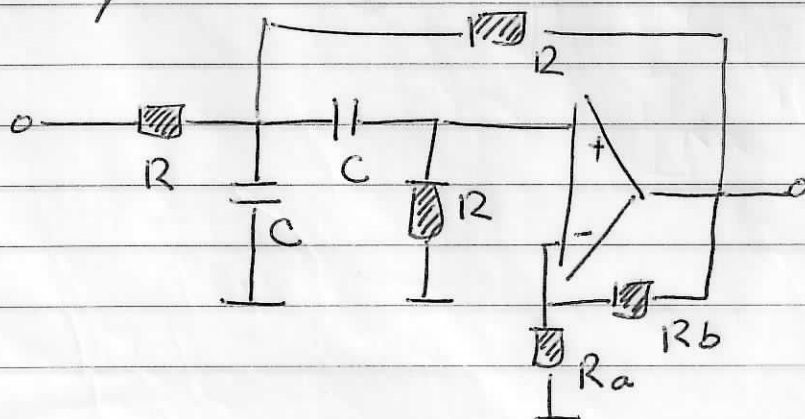e que para $C = 10n$, $R = 22.620 \Omega$ **



4. Passa Faixa 4º Ordem $f_{c1} 900$
 $f_{c2} 1.100$

$$B = f_{c2} - f_{c1} = 200$$

$$f_0 = \sqrt{f_{c1} \cdot f_{c2}} = 995 \text{ Hz} \rightarrow \omega_0 = 6.251 \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{f_0}{B} = 4.975$$

$$p/ \omega_0 = 1, B = \frac{\omega_0}{Q} = 0.201$$

4.1 Butterworth

$$(s^2 + 2s + 1) \rightarrow \begin{matrix} s_1 = 1 \angle 135^\circ \\ s_2 = 1 \angle -135^\circ \end{matrix}$$

agora resolvendo $s^2 - skB + \omega_0^2 = 0$

teremos:

$$\begin{aligned} (s^2 - 0.201 \angle 135^\circ s + 1) & \begin{cases} s_{3*} 0.931 \angle -94.1^\circ \\ s_{4*} 1.07 \angle 94.1^\circ \end{cases} \\ (s^2 - 0.201 \angle -135^\circ s + 1) & \begin{cases} s_{5*} 0.931 \angle 94.1^\circ \\ s_{6*} 1.07 \angle -94.1^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

para encontrar o polinômio de Butterworth para o Passa Faixa fazemos:

$$((s - s_3)(s - s_4))((s - s_5)(s - s_6))$$

e teremos:

$$(s^2 + 0.153s + 1.15)(s^2 + 0.133s + 0.8668)$$

$$(s^2 + 0,153s + 1,15)(s^2 + 0,133s + 0,8668)$$

A

B

$$A) \omega_0 = \sqrt{1,15} = \frac{\sqrt{2}}{RC} = 1,0723$$

$$C = 1F \rightarrow R = \frac{\sqrt{2}}{1,0723} = 1,3188$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,153 \rightarrow Q = 7,009$$

$$\mu = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q} = 3,798 = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2,798 \rightarrow R_a = 10k \quad *$$

$$R_b = 27,980 \Omega \quad *$$

$$\omega = 1 \xrightarrow[kf]{6.251} \omega = 6.251$$

$$C = 1 \rightarrow C = 159,9 \mu F$$

$$C = 159,9 \mu F \rightarrow C = 10n \quad *$$

$$R = 1,3188 \rightarrow R = 21,097 \Omega \quad *$$

$$B) \omega_0 = \sqrt{0,8668} = 0,931 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

$$C = 1F \rightarrow R = 1,5189$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,133 \rightarrow Q = 7,000$$

$$\mu = 4 - \sqrt{2}/Q = 3,798 = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2,798 \rightarrow R_a = 10k \quad *$$

$$R_b = 27,980 \Omega \quad *$$

utilizando k_1 e k_2 do bloco A
teremos $\rightarrow$

$$C = 10\text{ n}$$

*

$$R = 24.294\ \Omega$$

**

Estagio 1

Estagio 2

$$R = 21.097$$

$$24.294\ \Omega$$

$$C = 10\text{ n}$$

$$10\text{ n}$$

F


$$R_a = 10\text{ k}$$

$$10\text{ k}$$

 Ω

$$R_b = 27.980$$

$$27.980\ \Omega$$

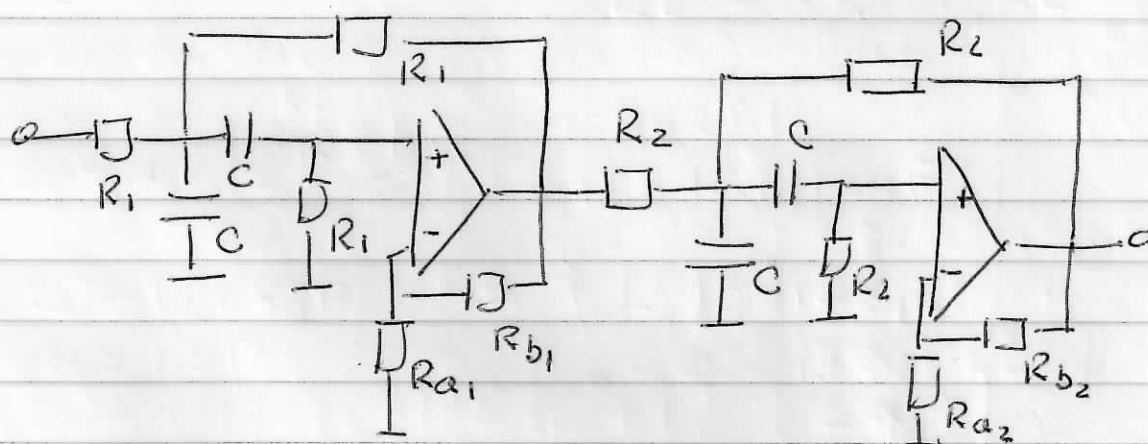

Chebyshev, P. Foixa, 4º Ordem.

$$\alpha_p = 2 \text{ dB}$$

$$(s^2 + 0,803816s + 0,823060)$$

$$2s_{1,2} = -0,803816 \pm \sqrt{(0,803816)^2 - 4 \times 0,823060}$$

$$2s_1 = -0,803816 + j 1,6267 \rightarrow 1,8144 / 116,3^\circ$$

$$2s_2 = -0,803816 - j 1,6267 \rightarrow 1,8144 / -116,3^\circ$$

$$s_1 = 0,90723 / 116,3^\circ = 401,9 \text{ m} + j 813,3 \text{ m}$$

$$s_2 = 0,90723 / -116,3^\circ = -401,9 \text{ m} - j 813,3 \text{ m}$$

$$s_1 = a + jb$$

$$s_2 = a - jb$$

$$(s^2 - s_1 B s + \omega_0^2) \quad (1)$$

$$(s^2 - s_2 B s + \omega_0^2) \quad (2)$$

$$f_0 = 995 \rightarrow \omega_0 = 6.252$$

$$B = f_{c2} - f_{c1} = 200$$

$$Q = f_0 / B = 4.975$$

$$\text{se } \omega_0 = 1, B = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$B = 0,201$$

$$(1) \quad s^2 - (a + jb) B s + \omega_0^2 = 0$$

$$+ \sqrt{(a + jb) B)^2 - 4 \omega_0^2}$$

$$2s_{3,4} = (a + jb) B - \sqrt{(a + jb) B)^2 - 4 \omega_0^2}$$

$$+ \sqrt{(a^2 + 2jab - b^2) B^2 - 4}$$

$$= (a + jb) B - \sqrt{(a^2 - b^2) B^2 + j 2ab B^2 - 4}$$

$$2s_{2,4} = (a + jb) B - \sqrt{(a^2 - b^2) B^2 - 4} + j 2ab B^2$$

$$(s^2 - 182,3 \text{ m} / 116,3^\circ s + 1) \quad (1)$$

$$(s^2 - 182,3 \text{ m} / -116,3^\circ s + 1) \quad (2)$$

Resolvendo (1) temos :

$$2 \Delta_{3,4} = +182,3m / 116,3^\circ - \sqrt{(-182,3m / 116,3^\circ)^2 - 4}$$

$$= 182,3m / 116,3^\circ - \sqrt{33,25m / 232,6 - 4}$$

$$2 \Delta_{3,4} = -80,77m + 163,4m - \sqrt{-20,2m - 26,4m - 4}$$

$$2 \Delta_{3,4} = -80,77m + 163,4m - \sqrt{-4,020 - 26,4m}$$

$$2 \Delta_{3,4} = -80,77m + 163,4m - \sqrt{4,0203 / -179,62^\circ}$$

$$2 \Delta_{3,4} = -80,77m + 163,4m - 2,0051 / -89,81^\circ$$

$$2 \Delta_{3,4} = -80,77m + 163,4m - (6,649m - 2,0051) - 74,12m - 1,8417 = 1,843 / -92,3^\circ / 2$$

$$2 \Delta_{3,4} = -87,42m - 2,1685 = 2,170 / 92,3^\circ / 2$$

Resolvendo (2) temos :

$$2 \Delta_{5,6} = 182,3m / -116,3^\circ - \sqrt{(-182,3m / -116,3^\circ)^2 - 4}$$

$$2 \Delta_{5,6} = 182,3m / -116,3^\circ - \sqrt{4,0203 / +179,62^\circ}$$

$$2 \Delta_{5,6} = 182,3m / -116,3^\circ - 2,0051 / +89,81^\circ$$

$$2 \Delta_{5,6} = -80,77m - 163,4m - (6,649m + 2,0051) - 74,12m - 1,8417 = 1,843 / 92,3^\circ$$

$$2 \Delta_{5,6} = -87,42m - 2,1685 = 2,170 / -92,3^\circ / 2$$

$$s_3 = -37,06m - j920,8m = 921,5m / -92,3^\circ$$

$$s_4 = -43,71m + j1,084 = 1,085 / 92,3^\circ$$

$$s_5 = -37,06m + j920,8m = 921,5m / +92,3^\circ$$

$$s_6 = -43,71m - j1,084 = 1,085 / -92,3^\circ$$

$$(s - s_3)(s - s_5) \quad (s - s_4)(s - s_6)$$

$$s_k = (a \pm j^A b)$$

B

$$(s - (a + jb))(s - (a - jb))$$

$$s^2 - (a - jb)s - (a + jb)s + (a + jb)(a - jb)$$

$$s^2 - as + \cancel{js} - as - \cancel{js} + a^2 - \cancel{jab} + \cancel{jab} + b^2$$

$$(s^2 - 2as + (a^2 + b^2)), \text{ então:}$$

$$(s^2 + 74,12m s + 0,849) \quad (A)$$

$$(s^2 + 87,42m s + 1,4772) \quad (B)$$

(A) $\times$ (B) é o polinômio de Butterworth para o Filtro passa Faixa com $\omega_0 = 1$ e $B = 0,201$

Resolvendo Bloco A

$$\omega_0 = \sqrt{0,849} = 0,921 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

$$p/ C = 1F, R = 1,5348$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{74,12m}{74,1m} \rightarrow Q = \frac{0,921}{74,1m} = 12,42$$

$$\mu = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q} = 3,886 = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2,886$$

$$R_a = 10k \quad *$$

$$R_b = 28.886k \quad *$$

$$\omega_0 = 1 \quad k_f = 6.251$$

$$\omega_0 = 2 \times \pi \times 995 = 6.251$$

$$C = 159,95 \mu F$$

$$C = 159,95 \mu \quad k_2$$

$$C = 10nF \quad *$$

$$R = 1,534 \Omega \quad 15.995$$

$$R = 24.549 \Omega \quad *$$

Resolução Bloco B

$$s^2 + 87,42ms + 1,177$$

$$\omega_0 = \sqrt{1,177} = 1,084 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

$$p1 \quad C = 1F \rightarrow R = 1,3035$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 87,42m, \quad Q = \frac{1,084}{87,42m} = 12,40$$

$$\mu = 4 - \frac{\sqrt{2}}{Q} = 3,886 = 1 + \frac{R_b}{R_a}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2,886$$

$$R_a = 10k \quad *$$

$$R_b = 28.886k \quad *$$

$$\omega_0 = 1 \quad k_f = 6.251$$

$$\omega_0 = 6.251$$

$$C = 1$$

$$C = 159,9 \mu F$$

$$C = 159,9 \mu F \quad k_2$$

$$C = 10nF \quad *$$

$$R = 1,3035$$

$$15.995$$

$$R = 20,842 \Omega \quad *$$

1º Estágio

2º Estágio

$$C \quad 10\text{ n}$$

$$10\text{ n}$$

$$R \quad 24.549 \cong 100\text{ k} // 33\text{ k}$$

$$20.842 \cong 42\text{ k} // 42\text{ k}$$


$$R_a \quad 10\text{ k} \quad = 24.812$$

$$10\text{ k}$$

$$R_b \quad 28.886 \cong 27\text{ k} + 1\text{ k} \parallel$$

$$28.886$$

$$28.800$$

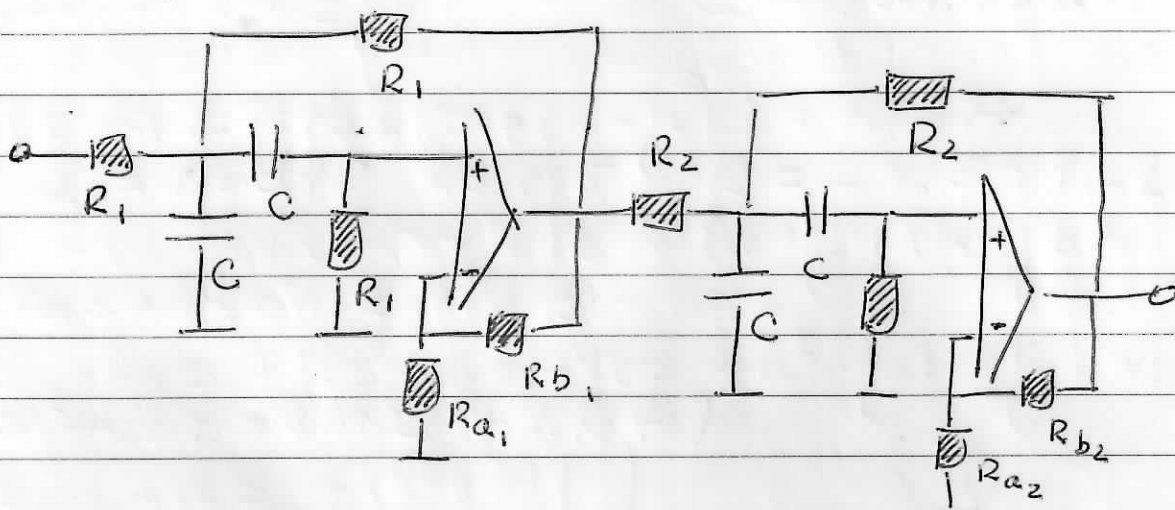

//

Filtro P. Alta e P. B. 5º Ordem.

$$f_c = 500 \text{ Hz}$$

1) P. B. Butter

$$\underbrace{(s^2 + 0,6180345 + 1)}_1 \underbrace{(s^2 + 1,6180345 + 1)}_2 \underbrace{(s + 1)}_3$$

$$1.1) \omega_0 = \omega_1 = 1, \frac{\omega_0}{Q} = 0,6180345 = \frac{1}{Q}$$

$$C_1 = C_2 = 1, R_1 = R_2 = R = \frac{1}{\omega_0} = 1$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 1,38199 \rightarrow \begin{matrix} 13,819,9 \Omega \\ 10 \text{ k} \end{matrix}$$

$$k_f = 2\pi f_c = 2\pi 500 \quad C = 1$$

$$R = 1 \rightarrow \frac{1}{R_f} \rightarrow 10 \text{ n} \rightarrow 31,831$$

$$1.2) \omega_0 = \omega_1 = 1, \frac{1}{Q} = 1,618034$$

$$C_1 = C_2 = 1, R_1 = R_2 = R = \frac{1}{\omega_0} = 1$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 0,38196 \rightarrow \begin{matrix} 3,8196 \text{ k} \\ 10 \text{ k} \end{matrix}$$

$$C = 10 \text{ n}$$

$$R = 31,831 \text{ k}$$

$$1.3 \quad \omega_c = 1 = \frac{1}{RC} \quad \text{se } C = 1, R = 1$$

$$\begin{matrix} 1 \\ R \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 10 \text{ n} \\ 31,831 \Omega \end{matrix}$$

2. PB Chebyshev.

$$f_c = 500 \text{ Hz}$$

$$(s^2 + 0,109720s + 0,936025)(s^2 + 0,287250s + 0,374009) \times (s + 0,177530)$$

$$2.1 \quad \omega_0 = \sqrt{b_0} = 0,967484, \quad \omega_0 = b_1$$

$$Q = \frac{\omega_0}{b_1} = 8,8177, \quad \frac{1}{Q} = 0,113407$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 1,88659 \rightarrow \begin{array}{|l} 18k866 \\ 10k \end{array}$$

$$Q_1 = Q_2 = 1, \quad R_1 = R_2 = R = \frac{1}{\omega_0} = 1,0336088$$

$$kf = 2\pi f = 3.141,59$$

$$C = 1$$

$$R = 1,0336$$

$$10 \mu$$

$$32.900,79 \Omega$$

$$2.2 \quad \omega_0 = \sqrt{b_0} = 0,61401058, \quad Q = \frac{\omega_0}{b_1} = 2,13754$$

$$\frac{1}{Q} = 0,467825$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 1,5321 \rightarrow \begin{array}{|l} R_B = 15k321 \\ R_A = 10k \end{array}$$

$$Q_1 = Q_2 = 1, \quad R_1 = R_2 = R = \frac{1}{\omega_0} = 1,6286$$

$$C = 1$$

$$R = 1,6286$$

$$C = 10 \mu$$

$$R = 51k840$$

$$2.3 \quad \omega_c = b_0 = 0,177530 = \frac{1}{RC} \quad \text{se } C = 1$$

$$R = 5,632$$

$$C = 1$$

$$179.299 \Omega$$

$$10 \mu$$

3)

P. A. Butterworth

$$f_c = 500 \text{ Hz}$$

$$\underbrace{(s^2 + 0,618034s + 1)}_1 \underbrace{(s^2 + 1,618034s + 1)}_2 \underbrace{(s + 1)}_3$$

$$3.1 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 \quad \frac{1}{Q} = \frac{b_1}{\sqrt{b_0}} = 0,618034$$

* ver
pag. 19


$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 13,819,66$$

$$k_f = 2\pi f$$

$$R_a = 10 \text{ k}$$

$$k_2 = 31,830$$
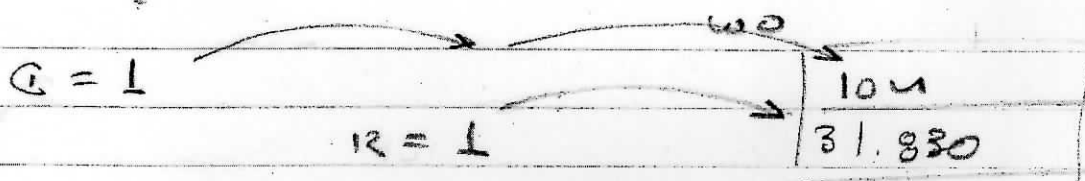
$$Q_1 = Q_2 = 1 \quad R_1 = R_2 = R = 1 = 1$$




$$3.2 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 \quad \frac{1}{Q} = \frac{b_1}{\sqrt{b_0}} = 1,618034$$

* ver
pag. 19

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 0,381966 \quad \Rightarrow \quad 31,819,66$$

$$R_a = 10 \text{ k}$$

$$Q_1 = Q_2 = 1 \quad R = 1 = 1$$

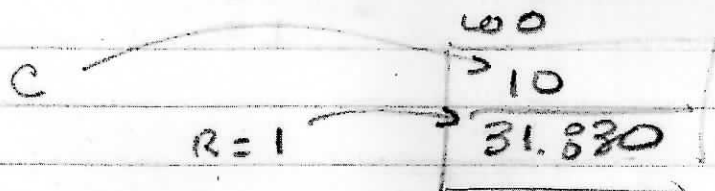

$$3.3 \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \quad \Rightarrow \quad C = 1 \quad R = \frac{1}{\omega_c} = 1$$



4. P.A Cheby shev 5^o Order 3dB

$$(s^2 + 0,10972s + 0,936025)(s^2 + 0,28725s + 0,377009)(s + 0,17753)$$

$$4.1 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{b_0}} = 1,0336 \rightarrow \frac{1}{Q} = \frac{b_1}{\sqrt{b_0}} = 0,1134$$

$$Q = 8,8177$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = 1,8866 \rightarrow \begin{array}{|l} 18k866 \\ 10k \end{array}$$

$$C_1 = C_2 = 1, R_1 = R_2 = R = \frac{1}{Q} = 0,96748$$




$$4.2 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{b_0}} = 1,62863 \rightarrow \frac{1}{Q} = \frac{b_1}{\sqrt{b_0}} = 0,4678$$

$$Q = 2,137$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 2 - \frac{1}{Q} = \begin{array}{|l} 15.322 \\ 10.000 \end{array}$$
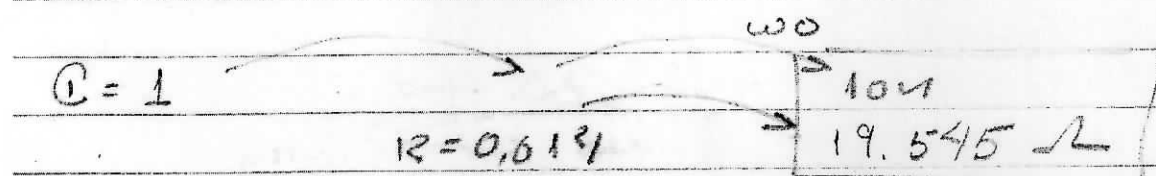
$$C_1 = C_2 = 1, R_1 = R_2 = R = \frac{1}{Q} = 0,614013$$



$$4.3 \quad \omega_c = \frac{1}{b_0} = \frac{1}{RC} \quad \text{Let } C = 1 \quad R = b_0 = 0,17753$$



Projetos com
o controle
do
ganho

Calculos de Filtros usando os polinomios normalizados de Butterworth e Chebyshev:

Exemplo 1

Calcule o filtro com as seguintes características:

Polinômios:

$$(s^2 + 0,109720s + 0,936025) \quad A$$

$$(s^2 + 0,287250s + 0,377009) \quad B$$

$$(s + 0,177530) \quad C$$

Chebyshev

$$f_{corte} = 2.500 \text{ Hz}$$

$$\text{Ondulação } 3 \text{ dB's}$$

$$G = 1,1 \text{ / estágio de 2ª Ordem}$$

Estagio A

$$\omega_0 = \sqrt{0,936025} = 0,9674838$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,109720 \Rightarrow Q = 8,8177$$

$$\text{Fazemos } C_1 = 1 \text{ e } R_2 = 1$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 0,1 = \frac{10k}{100k}$$

$$C_2 = (\mu - 1) C_1 = 0,1$$

$$R_1 = Q^2 (\mu - 1) R_2 = 8,8^2 (0,1) = 7,77527$$

$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{1 \times 0,1 \times 7,775 \times 1}} = 1,1341$$

(Desloc. 1) $\times k_2 \rightarrow$

$$\omega_0 = 1,1341 \quad 0,9674838 \quad \leftarrow$$

$$C_1 = 1 \quad \times \frac{1}{R_2} \rightarrow 1,1722 \quad \leftarrow$$

$$C_2 = 0,1 \quad \times \frac{1}{R_2} \rightarrow 0,011722 \quad \leftarrow$$

Deslocamento 2

$$\omega_c = 1$$

$$2\pi 2500$$

$$C_1 = 1,1722$$

$$C_2 = 0,11722$$

$$R_1 = 7,77$$

$$R_2 = 1$$

$$10 \mu F$$

$$1 \mu F$$

$$58,022 \Omega$$

$$7,462 \Omega \quad \leftarrow$$

Estágio B

$$\omega_0 = \sqrt{0,377009} = 0,61401$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,287250 \Rightarrow Q = 2,13754$$

$$\frac{R_b}{R_a} = 1,1 - 1 = 0,1 = \frac{10 \text{ k}}{100 \text{ k}}$$

Fazemos $C_1 = 1$ e $R_2 = 1$

$$C_2 = (\mu - 1) C_1 = 0,1$$

$$R_1 = Q^2 (\mu - 1) R_2 = 0,45691$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{1 \times 0,1 \times 0,45691 \times 1}} = 4,6782$$

Desloc. 1

$$\omega_0 = 4,6782$$

$$0,61401$$

$$C_1 = 1$$

$$\rightarrow 7,6191$$

$$C_2 = 0,1$$

$$\rightarrow 0,76191$$

Deslocamento 2:

$$\omega_c = 1$$

$$2\pi 2500$$

$$C_1 = 7,6191$$

$$\rightarrow 10 \text{ n}$$

$$C_2 = 0,76191$$

$$\rightarrow 1 \text{ n}$$

$$R_1 = 0,45691$$

$$\rightarrow 22.085$$

$$R_2 = 1$$

$$\rightarrow 48.335$$

Estágio C

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = 0,177530 \rightarrow C = 1, R = 5,6328$$

$$\omega_c = 1$$


$$2\pi 2500$$

$$C = 1$$


$$\rightarrow 10 \text{ n} \checkmark$$

$$R = 5,6328$$

$$\rightarrow 35.859 \checkmark$$

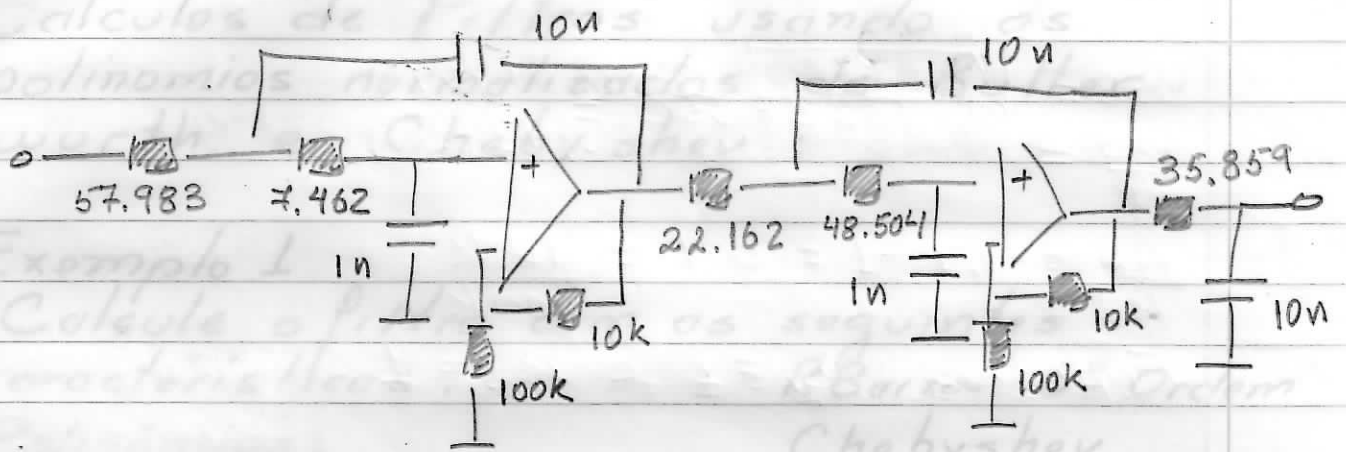

Resultado:

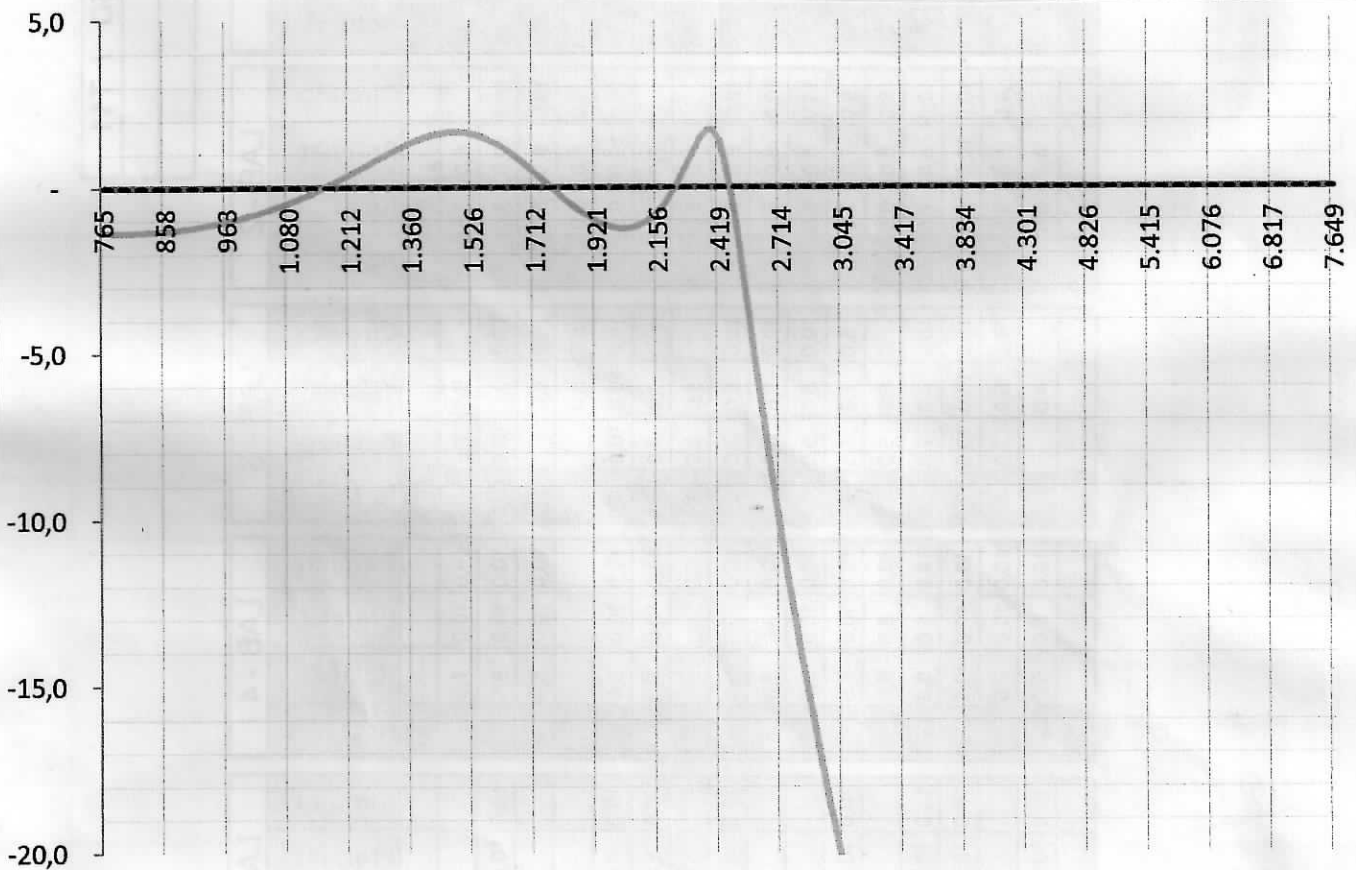

Exemplo 2.

Calcule o seguinte filtro:

P Faixa 6º Ordem

Polinômios:

$$f_{c1} = 1600 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = 1900 \text{ Hz}$$

$$A (s^2 + 0,298620s + 0,839174) \quad G = 5,7 \text{ dB/Estágio}$$

$$B (s + 0,298620)$$

$$f_0 = 1743,56$$

$$B = 300 \text{ Hz} = 0,17206/\omega_0$$

$$Q = f_0/B = 5,812$$

Parte A

$$B = 0,172061759$$

$$(s^2 + 0,298620s + 0,839174)$$

$$P/\omega_0 = 1$$

$$s_{1,2} = \frac{-0,298620 \pm \sqrt{(0,298620)^2 - 4 \times 0,839174}}{2}$$

$$s_{1,2} = \frac{-0,298620 \pm j 1,80762886}{2}$$

$$s_{1,2} = -0,14931 \pm j 0,90381443 = 0,916064408 \angle \pm 99,3805^\circ$$

resolvendo $s^2 - \beta_k B s + \omega_0^2$ teremos

$$s^2 - 0,157619653 \angle 99,3805^\circ s + 1 \quad \begin{matrix} \nearrow \beta_3 \\ \searrow \beta_4 \end{matrix}$$

$$s^2 - 0,157619653 \angle -99,3805^\circ s + 1 \quad \begin{matrix} \nearrow \beta_5 \\ \searrow \beta_6 \end{matrix}$$

$$s_{3,4} = \frac{+0,15762 \angle 99,381^\circ \pm \sqrt{(0,15762 \angle 99,381^\circ)^2 - 4}}{2}$$

$$\begin{aligned} s_{3,4} &= \frac{0,07881 \angle 99,381^\circ \pm 0,5 \sqrt{0,024844 \angle 198,762^\circ - 4}}{2} \\ &= -0,012846 + j 0,077756 \pm 0,5 \sqrt{-0,023524 - j 0,0079907} \\ &= -0,012846 + j 0,077756 \pm 0,5 \sqrt{-4,023524 - j 0,0079907} \\ &= -0,012846 \pm j 0,077756 \pm 0,5 \sqrt{4,02353 \angle -179,89^\circ} \end{aligned}$$

$$\Delta_{3,2} = -0,012846 + j0,077756 \pm 0,5 (2,005873 \quad | -89,943)$$

$$\Delta_{3,4} = -0,012846 + j0,077756 \pm (1,0029369 \quad | -89,943)$$

$$\Delta_{3,4} = -0,012846 + j0,077756 \pm 0,0009977 - j1,002936$$

$$\Delta_3 = -0,011848 - j0,92518 \quad \angle$$

$$\Delta_4 = -0,013844 + j1,080692 \quad \angle$$

$$\Delta_{5,6} = \frac{+0,15762 \quad | -99,3805 \pm 0,5}{2} \sqrt{(0,15762 \quad | -99,3805)^2} = 4$$

$$\Delta_{5,6} = +0,07881 \quad | -99,3805 \pm 0,5 \sqrt{-0,02352 + j0,0079903} - 4$$

$$\Delta_{5,6} = +0,07881 \quad | -99,3805 \pm 0,5 \sqrt{-4,02352 + j0,0079903}$$

$$\Delta_{5,6} = +0,07881 \quad | -99,3805 \pm 0,5 \sqrt{4,02353 \quad | 179,886}$$

$$\Delta_{5,6} = +0,07881 \quad | -99,3805 \pm 0,5 \times (2,005873 \quad | 89,943)$$

$$\Delta_{5,6} = -0,012845 - j0,077756 \pm 1,0029369 \quad | 89,943$$

$$\Delta_{5,6} = -0,012845 - j0,077756 \pm (0,00099776 + j1,0029364)$$

$$\Delta_5 = -0,011847 + j0,9251 = \Delta_3^* \quad \angle$$

$$\Delta_6 = -0,013843 - j1,08069 = \Delta_4^* \quad \angle$$

$$(s - \underbrace{\Delta_3}_{\Delta_3}) (s - \underbrace{\Delta_5}_{\Delta_5}) = \text{resulta:}$$

$$s^2 - 2a s + (a^2 + b^2)$$

de Δ_3 e Δ_5 temos:

$$(s + 0,023694 s + 0,8559) \quad e$$

de Δ_4 e Δ_6 temos

$$(s + 0,02769 s + 1,16808)$$

Parte B $\rightarrow$

$$B \rightarrow \frac{1}{(s + b_0)} = \frac{1}{s - s_k} \quad \text{onde } s_k = -b_0$$

substituindo $s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$ temos

$$\frac{1}{\frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs} - s_k} = \frac{Bs}{s^2 - s_k Bs + \omega_0^2}$$

para este caso temos

$$s_k = -b_0 = -0,298620$$

$$B = 0,172061 \quad \text{p/ } \omega_0 = 1$$

leção:

$$\frac{0,1720 s}{(s^2 + 0,05136 s + 1)} \leftarrow$$

Finalmente Temos o Polinômio de Cheby-
chev para o filtro Passa Faixa de 6º Or-
dem com $B = 0,1720$ e $\omega_0 = 1$:

$(s^2 + 0,023694 s + 0,8559)$	Estágio 1
$(s^2 + 0,02769 s + 1,16808)$	" 2
$(s^2 + 0,05136 s + 1)$	" 3

1. Estágio 1: $G = 5,7$, $a = \frac{C_2}{C_1} = 0,22$, $C_1 = 1$

e $R_2 = 1$

$$\omega_0 = \sqrt{0,8559} = 0,9251$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,023694 \Rightarrow Q = 39,0456$$

Q

$$G = \mu = 5,7 = 1 + \frac{R_b}{R_a} \quad \frac{R_b}{R_a} = \frac{417 \text{ k}}{10 \text{ k}}$$

$$R_3 = \frac{a+1}{a} \times \frac{1}{\mu-1} \times R_2 = 1,17988$$

$$R_1 = \frac{-R_2 + \sqrt{R_2^2 + 4aQ^2 R_2 R_3}}{2} = 19,39$$

com estes valores calculamos

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_L}{R_1 R_L R_3 C_1 C_2}} = 2,01$$

que deverá ser transportado para
0,9251

$$\omega_0 = 2,01 \quad k_f = 0,4595$$

$$C = 1 \rightarrow 2,176$$

$$C = 0,22 \rightarrow 0,4787$$

Deslocamentos

$$\omega_0 = 1$$

$$2\pi \cdot 1,743$$

$$C_1 = 2,176$$

$$C_1 = 0,4787$$

$$10 \text{ nF} \quad C_1$$

$$2,2 \text{ nF} \quad C_2$$

$$R_2$$

$$R_3$$

$$R_L$$

$$k_z = 19,869 \rightarrow 19,869$$

$$R_L$$

$$23,447 \quad R_3$$

$$385,264 \quad R_L$$

Estágio 2 $G = 5,7$, $a = \frac{C_2}{C_1} = 0,1$, $C_1 = 1$

$$C_2 = 0,1, R_2 = 1$$

$$\omega_0 = \sqrt{1,16808} = 1,08077$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,02769 \Rightarrow Q = 39,03$$

Q

$$\frac{R_b}{R_a} = G - 1 = \frac{47K}{10K}$$

$$R_3 = \frac{a+1}{a} \frac{1}{u-1} \times R_2 = 2,34$$

$$R_1 = \frac{-R_2 + \sqrt{R_2^2 + 4aQ^2R_L R_3}}{2} = 18,3868$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_L}{R_1 R_L R_3 Q_1 Q_2}} = 2,1227$$

Transportando de volta pra ω_0 do polinômio
Temos:

$$\omega_0 = 2,1227$$

$$\omega_0 = 1,080722$$

$$Q_1 = 1$$

$$1,9641$$

$$Q_2 = 0,1$$

$$0,19641$$

Deslocamentos

$$\omega_0 = 1$$

$$2\pi \cdot 1,7413$$

$$C_1 = 1,9641$$

$$10n$$

$$C_1$$

$$C_2 = 0,19641$$

$$1n$$

$$C_2$$

$$R_2 = 1$$

$$17,934$$

$$R_2$$

$$R_3 = 2,34$$

$$41,966$$

$$R_3$$

$$R_1 = 18,38$$

$$329,626$$

$$R_1$$

Estágio 3

$$G = 5,7, \quad a = C_1 / C_2 = 0,1$$

$C_1 = 1, C_2 = 0,1$ e $R_2 = 1$, do polinômio
temos:

$$\omega_0 = \sqrt{1} = 1$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,05136 \Rightarrow Q = 19,47$$

$$\frac{R_b}{R_a} = G - 1 = \frac{47}{10k}$$

$$R_3 = \frac{a+1}{a} \times \frac{1}{u-1} \quad R_2 = 2,34$$

$$R_1 = \frac{-R_2 + \sqrt{R_2^2 + 4aQ^2R_2R_3}}{2} = 8,93$$


$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}} = 2,179$$

deslocando para a frequência do polinômio
torres:


$$\begin{array}{lcl} \omega_0 = 2,129 & L & \\ C_1 = 1 & \xrightarrow{\quad} & 2,129 \\ C_2 = 0,1 & \xrightarrow{\quad} & 0,2129 \end{array}$$

Deslocamentos
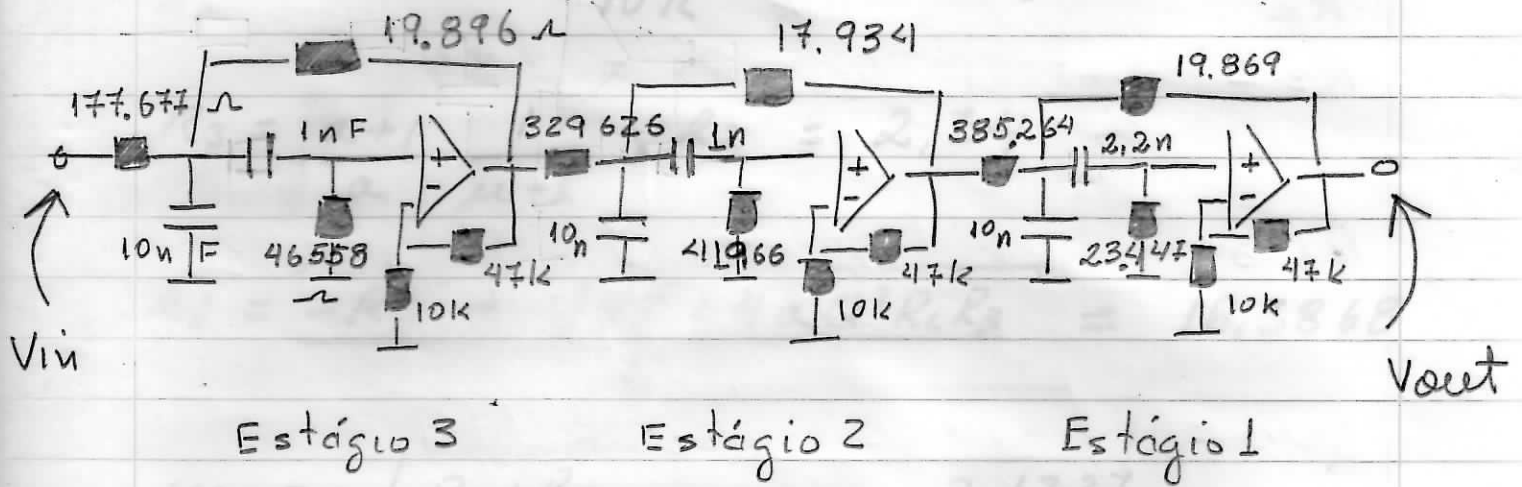
$$\begin{array}{lcl} \omega_0 = L & 2\pi 1,743 & \\ C_1 = 2,129 & 104 & \\ C_2 = 0,2129 & 14 & \\ R_2 = 1 & 19,896 & \\ R_3 = 2,34 & 46,558 & \\ R_1 = 8,93 & 177,672 & \end{array}$$



Resultado Final:

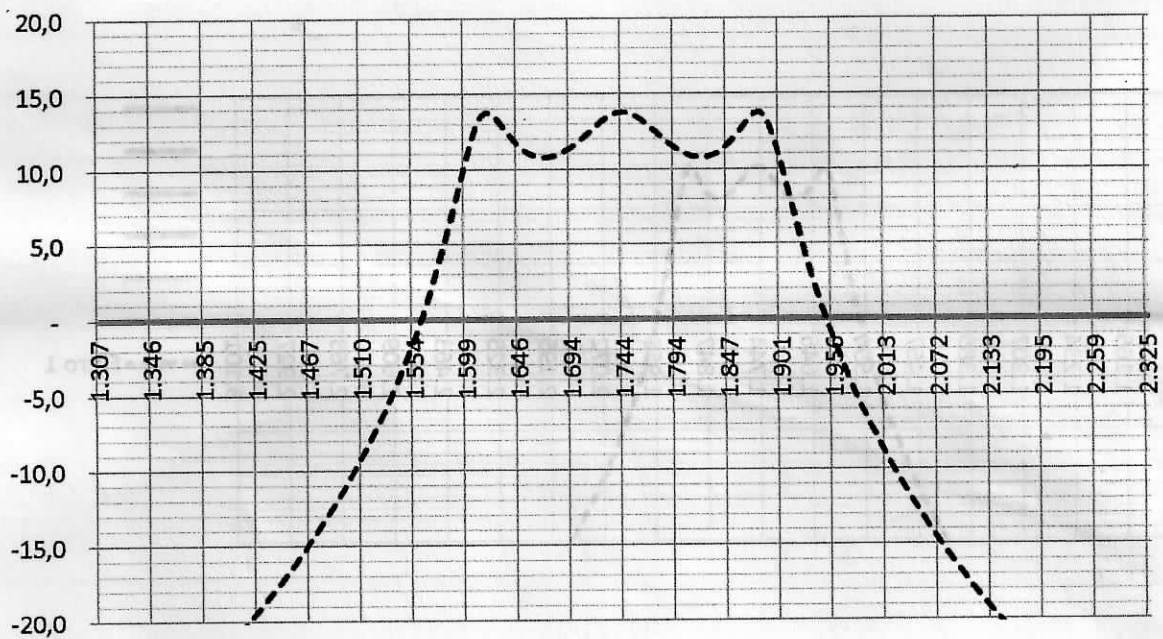


$$s = j\omega$$



$$A_v(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times \frac{\omega_c}{\omega_c}$$

$$A_v(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$


$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

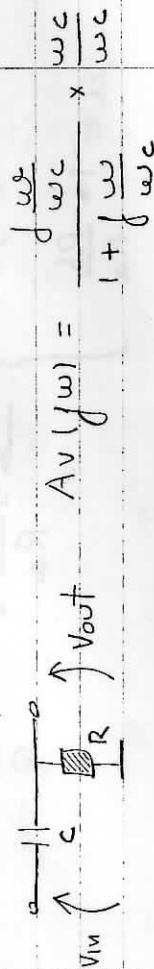

$$A_v(j\omega) = \frac{j\omega}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times \frac{\omega_c}{\omega_c}$$


$$A_v(s) = \frac{s}{s + \omega_c}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

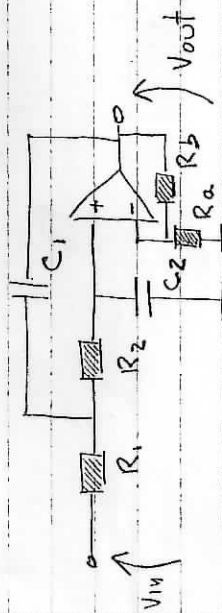


$$A_v(j\omega) = G \frac{1}{\left(\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0} + 1\right)} \times \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}$$
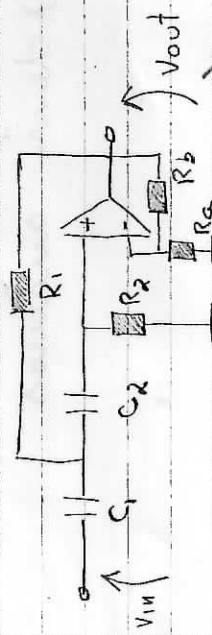
$$A_v(s) = G \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$



$$A_v(j\omega) = G \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{\left(\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0} + 1\right)} \times \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}$$
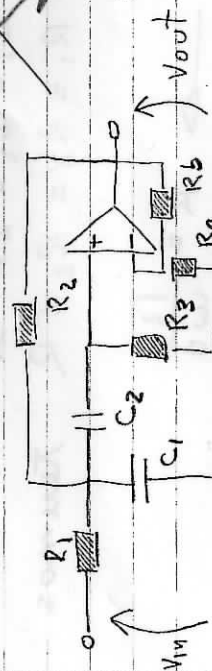
$$A_v(s) = G \frac{s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$



$$A_v(j\omega) = G \frac{\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0} + 1\right)} \times \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}$$

$$A_v(s) = G \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

54

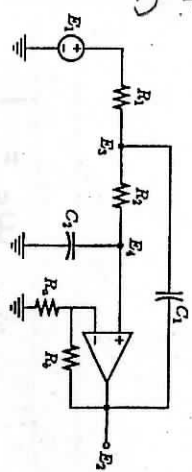


Figure 10.1: The Sallen-Key lowpass biquad.

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mu}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_2} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

where $\mu = 1 + \frac{R_2}{R_3}$.

Using the standard notation

$$H_{LP}(s) = \frac{G \omega_0^2}{s^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s + \omega_0^2}$$

we have

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q = \frac{1}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-\mu}{R_2 C_2}}$$

$$G = \mu$$

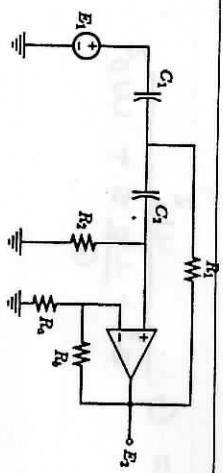


Figure 10.3: The Sallen-Key highpass biquad.

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mu s^2}{s^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1-\mu}{R_3 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Using the standard expression

$$H_{HP}(s) = \frac{G s^2}{s^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s + \omega_0^2}$$

we can identify the following relationships:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q = \frac{1}{\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1-\mu}{R_3 C_1}}$$

$$G = \mu$$

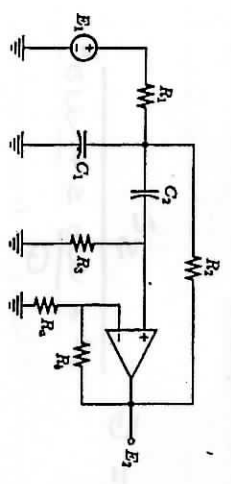


Figure 10.4: A Sallen-Key bandpass biquad.

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\mu}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_3 C_2} \right) s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}}$$

we readily identify the following expressions for the three parameters:

$$H_{BP}(s) = \frac{G \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s}{s^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q} \right) s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}}$$

$$Q = \frac{1}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_3 C_2}}$$

$$G = \frac{1}{\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_1} + \frac{1-\mu}{R_3 C_2}}$$

Se fizermos $C_1 = C_2 = 1F$ e teremos:

$$\omega_0 = \frac{1}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{1}{\omega_0}$$

$$Q = \frac{1}{3-\mu} \quad \rightarrow \quad \frac{Rb}{Ra} = 2 - \frac{1}{Q}$$

$$\mu = 1 + \frac{Rb}{Ra}$$

1 deu antenas

Fazendo $C_1 = C_2 = 1F$ e teremos:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{1}{\omega_0}$$

$$Q = \frac{1}{4-\mu} \quad \rightarrow \quad \frac{Rb}{Ra} = 3 - \frac{1}{Q}$$

$$\mu = 1 + \frac{Rb}{Ra} \quad \rightarrow \quad G = \frac{\mu}{4-\mu}$$

Table A.1. Butterworth polynomials in factored form

n	Polynomials
1	$s + 1$
2	$s^2 + 1.414214s + 1$
3	$(s^2 + s + 1)(s + 1)$
4	$(s^2 + 0.765367s + 1)(s^2 + 1.847759s + 1)$
5	$(s^2 + 0.618034s + 1)(s^2 + 1.618034s + 1)(s + 1)$
6	$(s^2 + 0.517638s + 1)(s^2 + 1.414214s + 1)(s^2 + 1.931852s + 1)$
7	$(s^2 + 0.445042s + 1)(s^2 + 1.246980s + 1)(s^2 + 1.801938s + 1)(s + 1)$
8	$(s^2 + 0.390181s + 1)(s^2 + 1.111140s + 1)(s^2 + 1.662939s + 1)(s^2 + 1.961571s + 1)$
9	$(s^2 + 0.347296s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + 1.532089s + 1)(s^2 + 1.879385s + 1)(s + 1)$
10	$(s^2 + 0.312869s + 1)(s^2 + 0.907981s + 1)(s^2 + 1.414214s + 1)(s^2 + 1.782013s + 1) \times (s^2 + 1.975377s + 1)$

Table A.3. Denominator polynomials in factored form for Chebyshev filters
 $\alpha_p = 0.1$ dB ($\epsilon^2 = 0.0232930$ $\epsilon = 0.152620$)

n	Polynomials
1	$s + 6.552203$
2	$s^2 + 2.372356s + 3.314037$
3	$(s^2 + 0.969406s + 1.689747)(s + 0.969406)$
4	$(s^2 + 0.528313s + 1.330031)(s^2 + 1.275460s + 0.622925)$
5	$(s^2 + 0.333067s + 1.194937)(s^2 + 0.871982s + 0.635920)(s + 0.538914)$
6	$(s^2 + 0.229387s + 1.129387)(s^2 + 0.626696s + 0.696374)(s^2 + 0.856083s + 0.263361)$
7	$(s^2 + 0.167682s + 1.092446)(s^2 + 0.469834s + 0.753222)(s^2 + 0.678930s + 0.330217)(s + 0.376778)$
8	$(s^2 + 0.127960s + 1.069492)(s^2 + 0.364400s + 0.798894)(s^2 + 0.545363s + 0.416210) \times (s^2 + 0.643300s + 0.145612)$
9	$(s^2 + 0.100876s + 1.054214)(s^2 + 0.290461s + 0.834368)(s^2 + 0.445012s + 0.497544) \times (s^2 + 0.545888s + 0.201345)(s + 0.290461)$
10	$(s^2 + 0.0815773s + 1.043513)(s^2 + 0.226747 + 0.861878)(s^2 + 0.368742s + 0.567985) \times (s^2 + 0.464642s + 0.274093)(s^2 + 0.515059s + 0.0924569)$

Table A.5. Denominator polynomials in factored form for Chebyshev filters
 $\alpha_p = 0.5$ dB ($\epsilon^2 = 0.122018$ $\epsilon = 0.349311$)

n	Polynomials
1	$s + 2.862775$
2	$s^2 + 1.425625s + 1.516203$
3	$(s^2 + 0.626456s + 1.142448)(s + 0.626456)$
4	$(s^2 + 0.350706s + 1.063519)(s^2 + 0.846680s + 0.356412)$
5	$(s^2 + 0.223926s + 1.035784)(s^2 + 0.586245s + 0.476767)(s + 0.362320)$
6	$(s^2 + 0.155300s + 1.023023)(s^2 + 0.424288s + 0.590010)(s^2 + 0.579588s + 0.156997)$
7	$(s^2 + 0.114006s + 1.016108)(s^2 + 0.319439s + 0.676884)(s^2 + 0.461602s + 0.253878)(s + 0.256170)$
8	$(s^2 + 0.0872402s + 1.011932)(s^2 + 0.248439s + 0.741334)(s^2 + 0.371815s + 0.358650) \times (s^2 + 0.438586s + 0.0880523)$
9	$(s^2 + 0.0689054s + 1.009211)(s^2 + 0.198405s + 0.789365)(s^2 + 0.303975s + 0.452541) \times (s^2 + 0.372880s + 0.156342)(s + 0.198405)$
10	$(s^2 + 0.0557988s + 1.007335)(s^2 + 0.161934s + 0.825700)(s^2 + 0.252219s + 0.531807) \times (s^2 + 0.317814s + 0.237915)(s^2 + 0.352300s + 0.0562789)$

Table A.7. Denominator polynomials in factored form for Chebyshev filters

$$\alpha_p = 1 \text{ dB} \quad (\epsilon^2 = 0.258925 \quad \epsilon = 0.508847)$$

n	Polynomials
1	$s + 1.965227$
2	$s^2 + 1.097734s + 1.102510$
3	$(s^2 + 0.494171s + 0.994205)(s + 0.494171)$
4	$(s^2 + 0.279072s + 0.986505)(s^2 + 0.673739s + 0.279398)$
5	$(s^2 + 0.178917s + 0.988315)(s^2 + 0.468410s + 0.429298)(s + 0.289493)$
6	$(s^2 + 0.124362s + 0.990732)(s^2 + 0.339763s + 0.557720)(s^2 + 0.464125s + 0.124707)$
7	$(s^2 + 0.0914180s + 0.992679)(s^2 + 0.256147s + 0.653456)(s^2 + 0.370144s + 0.230450)(s + 0.205414)$
8	$(s^2 + 0.0700165s + 0.994141)(s^2 + 0.199390s + 0.723543)(s^2 + 0.298408s + 0.340859)$ $(s^2 + 0.351997s + 0.0702612)$
9	$(s^2 + 0.0553349s + 0.995233)(s^2 + 0.159330s + 0.775386)(s^2 + 0.244108s + 0.438562)$ $(s^2 + 0.299443s + 0.142364)(s + 0.159330)$
10	$(s^2 + 0.0448289s + 0.996058)(s^2 + 0.130099s + 0.814423)(s^2 + 0.202633s + 0.520530)$ $(s^2 + 0.255333s + 0.226637)(s^2 + 0.283039s + 0.0450019)$

Table A.9. Denominator polynomials in factored form for Chebyshev filters

$$\alpha_p = 2 \text{ dB} \quad (\epsilon^2 = 0.584893 \quad \epsilon = 0.764783)$$

n	Polynomials
1	$s + 1.307560$
2	$s^2 + 0.803816s + 0.823060$
3	$(s^2 + 0.368911s + 0.886095)(s + 0.368911)$
4	$(s^2 + 0.209775s + 0.928675)(s^2 + 0.506440s + 0.221568)$
5	$(s^2 + 0.134922s + 0.952167)(s^2 + 0.353230s + 0.393150)(s + 0.218308)$
6	$(s^2 + 0.0939464s + 0.965952)(s^2 + 0.256666s + 0.532939)(s^2 + 0.350613s + 0.0999261)$
7	$(s^2 + 0.0691327s + 0.974615)(s^2 + 0.193706s + 0.635391)(s^2 + 0.279913s + 0.212386)(s + 0.155340)$
8	$(s^2 + 0.0529848s + 0.980380)(s^2 + 0.150888s + 0.709782)(s^2 + 0.225820s + 0.327099)$ $(s^2 + 0.266372s + 0.0565006)$
9	$(s^2 + 0.0418943s + 0.984398)(s^2 + 0.120630s + 0.764552)(s^2 + 0.184816s + 0.427727)$ $(s^2 + 0.226710s + 0.131529)(s + 0.120630)$
10	$(s^2 + 0.0339516s + 0.987304)(s^2 + 0.0985315s + 0.805669)(s^2 + 0.153466s + 0.511776)$ $(s^2 + 0.193379s + 0.217883)(s^2 + 0.214363s + 0.0362477)$

Table A.11. Denominator polynomials in factored form for Chebyshev filters

$$\alpha_p = 3 \text{ dB} \quad (\epsilon^2 = 0.995262 \quad \epsilon = 0.997628)$$

n	Polynomials
1	$s + 1.002377$
2	$s^2 + 0.644900s + 0.707948$
3	$(s^2 + 0.298620s + 0.839174)(s + 0.298620)$
4	$(s^2 + 0.170341s + 0.903087)(s^2 + 0.411239s + 0.195980)$
5	$(s^2 + 0.109720s + 0.936025)(s^2 + 0.287250s + 0.377009)(s + 0.177530)$
6	$(s^2 + 0.0764590s + 0.954830)(s^2 + 0.208890s + 0.521818)(s^2 + 0.285349s + 0.0888048)$
7	$(s^2 + 0.0562913s + 0.966483)(s^2 + 0.157725s + 0.627259)(s^2 + 0.227919s + 0.204254)(s + 0.126485)$
8	$(s^2 + 0.0431563s + 0.974173)(s^2 + 0.122899s + 0.793575)(s^2 + 0.183931s + 0.320892)$ $(s^2 + 0.216961s + 0.0502939)$
9	$(s^2 + 0.0341304s + 0.979504)(s^2 + 0.0982746s + 0.759658)(s^2 + 0.150565s + 0.422834)$ $(s^2 + 0.184696s + 0.126636)(s + 0.0982746)$
10	$(s^2 + 0.0276639s + 0.983346)(s^2 + 0.0802838s + 0.801711)(s^2 + 0.125045s + 0.507818)$ $(s^2 + 0.157566s + 0.213926)(s^2 + 0.174663s + 0.0322899)$