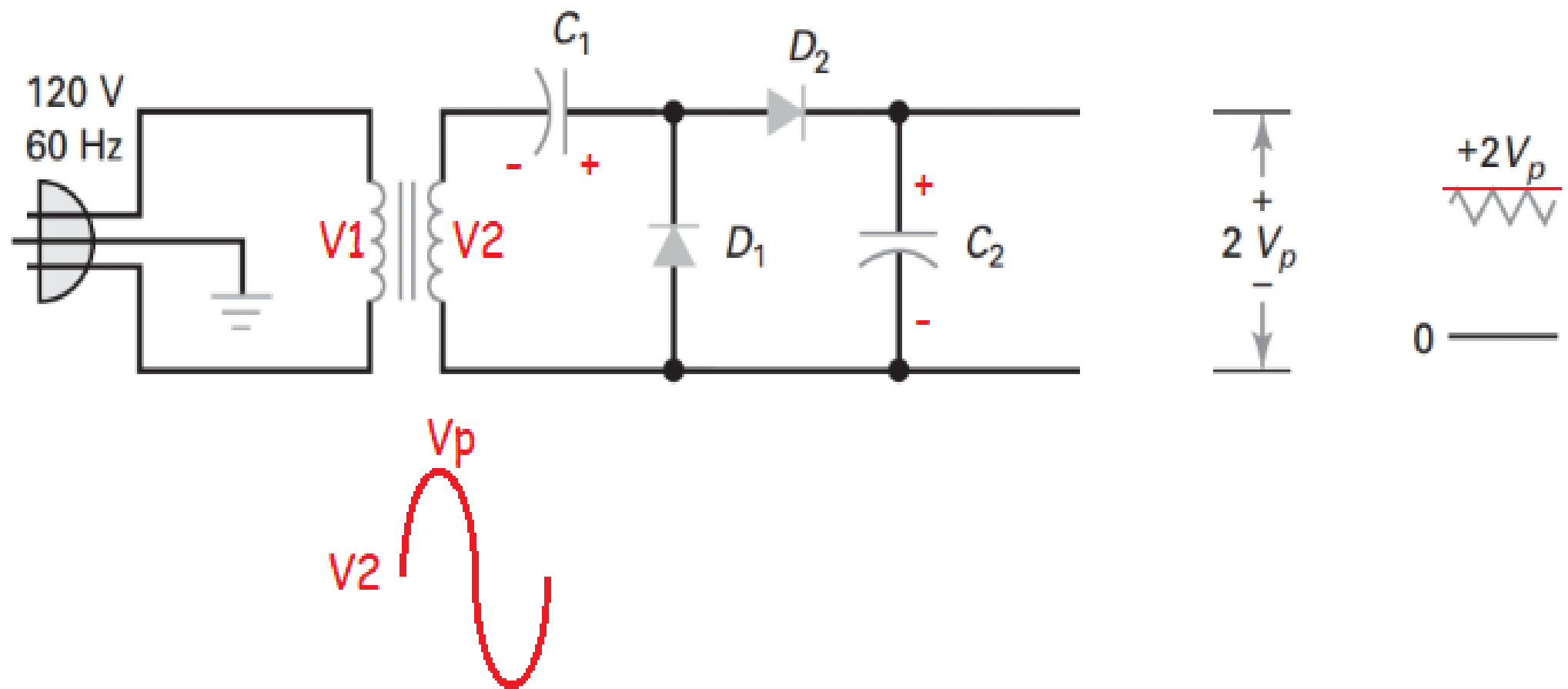




MULTIPLICADORES DE TENSÃO

Prof. Pichorim

Imagens: livro Malvino e *sites* de fabricantes




MAIS ESTÁGIOS

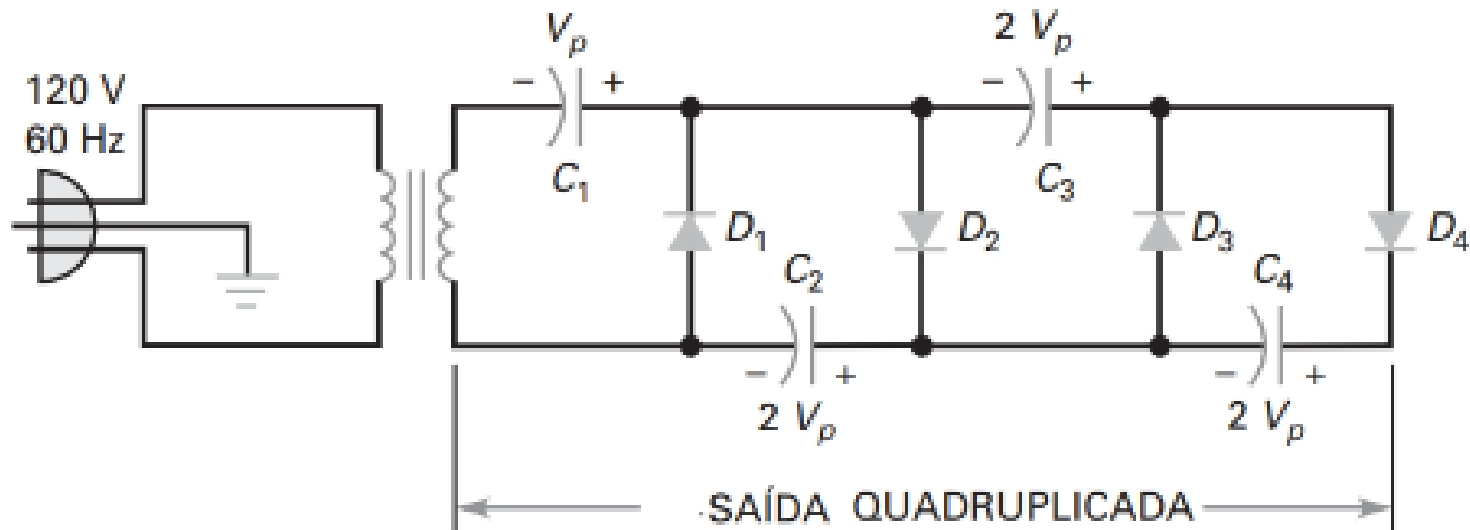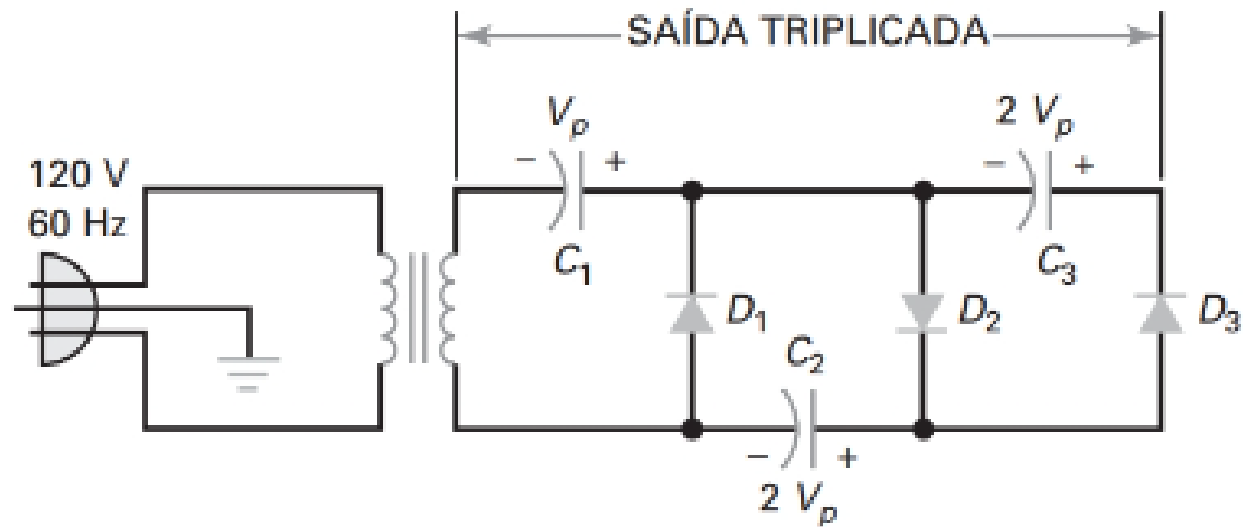

Observação: a colocação de carga (R_L) nas saídas provoca a descarga parcial dos capacitores (depende dos valores de C e R_L !) comprometendo os valores finais das tensões nas saídas.

MULTIPLICADOR ONDA-COMPLETA

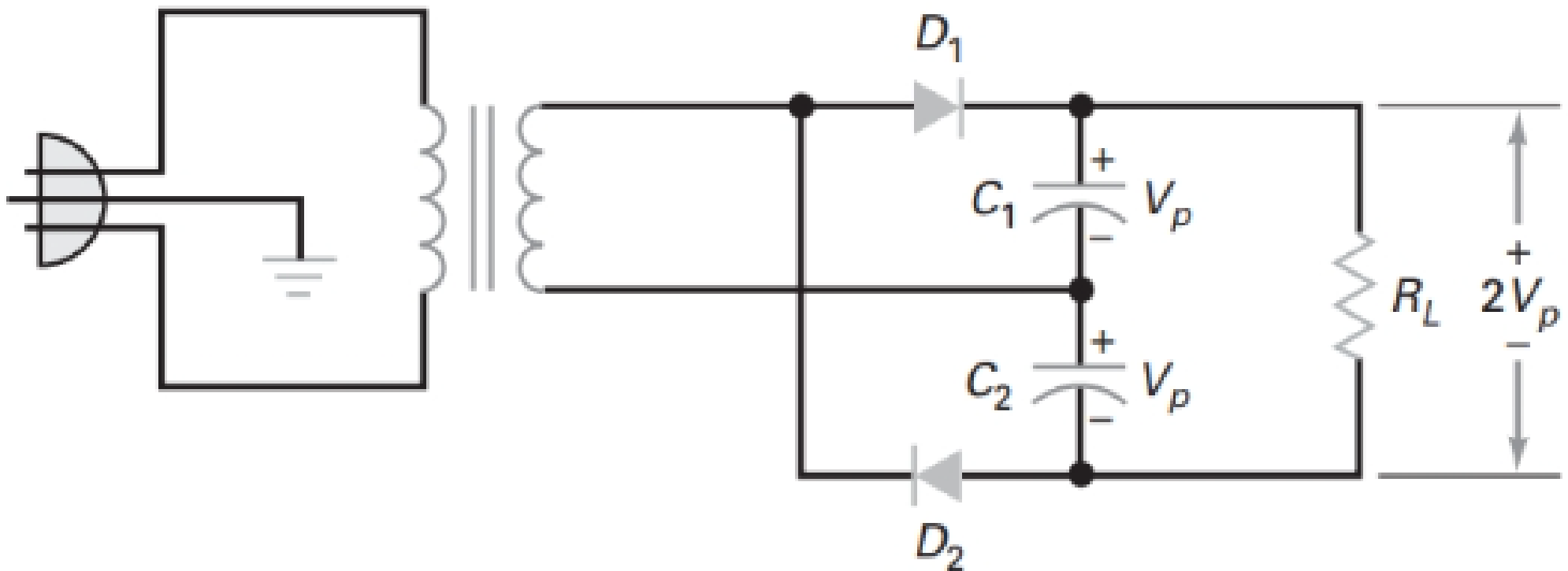

CHARGE PUMP (Circuito Integrado)

CIRCUITO INTEGRADO

